

# ***TECHNOLOGIA UKŁADÓW CYFROWYCH***

**Praktyczna realizacja półprzewodnikowa,  
której działanie odpowiada teoretycznemu projektowi  
„na papierze” – czyli syntezie logicznej...**

**Stanom logicznym 0 i 1 odpowiadają dedykowane wartości napięć zależnie od  
technologii wykonania scalonego układu cyfrowego !**

## **Układy Cyfrowe – *rys historyczny***

**1948** – tranzystor bipolarny, „Nobel” w 1956: Bardeen, Brattain, Shockley

**1958** – Jack Kilby (*Texas Instruments*), pierwszy scalony przerzutnik, elementy łączone złotymi drucikami

**1959** – Richard Noyce (*Fairchild*), pierwszy planarny cyfrowy układ scalony

**1961** – układy RTL (*Texas Instruments, Fairchild*)

**1962** – układy DTL (*Fairchild, Signetics*), układy ELC (*Motorola*)  
tranzystor MOS i układy MOS (*RCA*)

**1963** – układy TTL (*Texas Instruments*)  
początki układów CMOS (*Fairchild*)

**1968** – seryjna produkcja układów SSI i MSI CMOS (*RCA*),  
pamięci dynamiczne LSI CMOS (*Intel*)

**1970** – kalkulatory MOS

**1971** – mikroprocesor MOS 4004 (*Intel*)

**1975** – mikroprocesor CMOS 1801 (*RCA*)

## **Układy Cyfrowe – wykonanie**

**UKŁAD SCALONY – *Integrated Device, Integrated Circuit***  
– jest to fizycznie wykonany układ elektroniczny, którego część lub wszystkie elementy i połączenia pomiędzy nimi są wykonane w jednym procesie technologicznym na powierzchni lub wewnątrz jednego półprzewodnikowego podłoża.

Układ scalony zamykany jest w obudowie a sygnały doprowadzane są z zewnątrz poprzez końcówki.

Układy unipolarne – tranzystory polowe

Układy bipolarne – tranzystory n-p-n (rzadko p-n-p)

## **Układy Cyfrowe – *kategorie***

- 1) układy standardowe – produkowane masowo układy o ustalonych funkcjach logicznych,**
- 2) układy programowalne – produkowane masowo układy o programowanych funkcjach logicznych, ustalanych przez projektanta,**
- 3) układy specjalizowane (ASIC – *Application-Specific Integrated Circuits*) – wytwarzane na ustalone zamówienie projektanta, układ zaprojektowany do konkretnego zastosowania.**

# Scalone Układy Cyfrowe – *klasy technologiczne*

## *Podłoże krzemowe (Si)*

- 1) TTL ( *Transistor-Transistor Logic* )
- 2) ECL ( *Emitter-Coupled Logic* )
- 3) CMOS ( *Complementary Metal-Oxide-Semiconductor* )
- 4) SiGe ( *Silicon-Germanium* )

# **Scalone Układy Cyfrowe – *właściwości***

- 1) Szybkość działania**
- 2) Moc strat, napięcie zasilania**
- 3) Niezawodność, odporność na zakłócenia, kompatybilność łączeniowa, obciążalność**
- 4) Obudowy, dopuszczalna temperatura otoczenia**
- 5) Koszt**


## Scalone Układy Cyfrowe – *szybkość działania*

Czas propagacji (opóźnienia)  $t_p$  – odcinek czasu pomiędzy zboczem impulsu wejściowego i zboczem powstałej zmiany stanu na wyjściu.


Mierzy się pomiędzy poziomami napięcia progowego  $U_T$ .

Dla układów TTL  $U_T = 1,5 \text{ V}$ .

 Dla układów CMOS  $U_T = U_{DD} / 2$  – połowa napięcia zasilania.


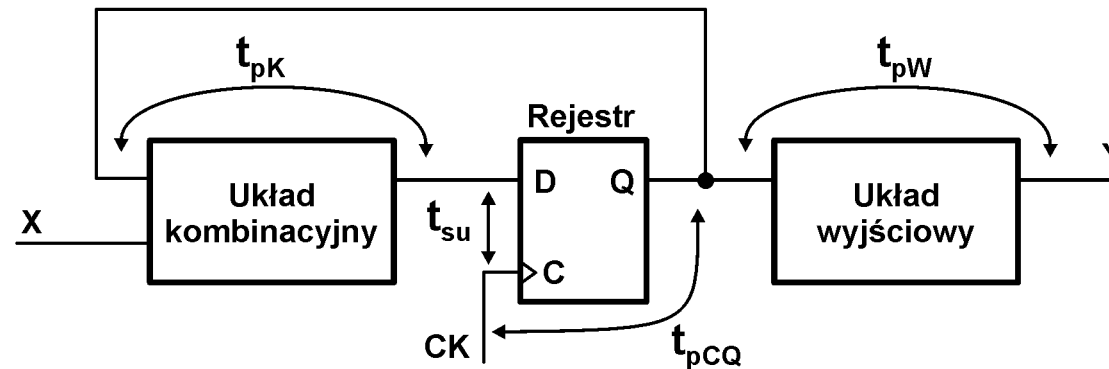
# Scalone Układy Cyfrowe – *szybkość działania* *układu sekwencyjnego*



$$f_{\max} = 1 / T_{\min}$$

$$T_{\min} = t_{pCQ} + t_{su} + t_{pK}$$



## Scalone Układy Cyfrowe – *moc strat*

$$P = U_{CC} I_{CC}$$

$U_{CC}$  – napięcie zasilania

$I_{CC}$  – prąd zasilania

***Dwie składowe mocy strat:***

**moc statyczna ( $f_{CK} = 0$  Hz)**

**prąd zasilania  $I_{CCL}$  przy  $U_O = U_{OL}$  oraz  $I_{CCH}$  przy  $U_O = U_{OH}$**


**moc dynamiczna ( $f_{CK} > 0$  Hz)**

$$P = U_{CC} I_{CCsr}(f)$$

## **Scalone Układy Cyfrowe – zgodność łączeniowa**

- 1) muszą być spełnione warunki dotyczące poziomów napięć dla H i L, oraz maksymalnego obciążenia wyjść**
- 2) stosować konwertery napięć poziomów logicznych**
- 3) stosując szybkie układy należy uwzględniać pojemności pasożytnicze linii połączeniowych i dołączonych wejść**
- 4) zasilanie, wspólna masa...**
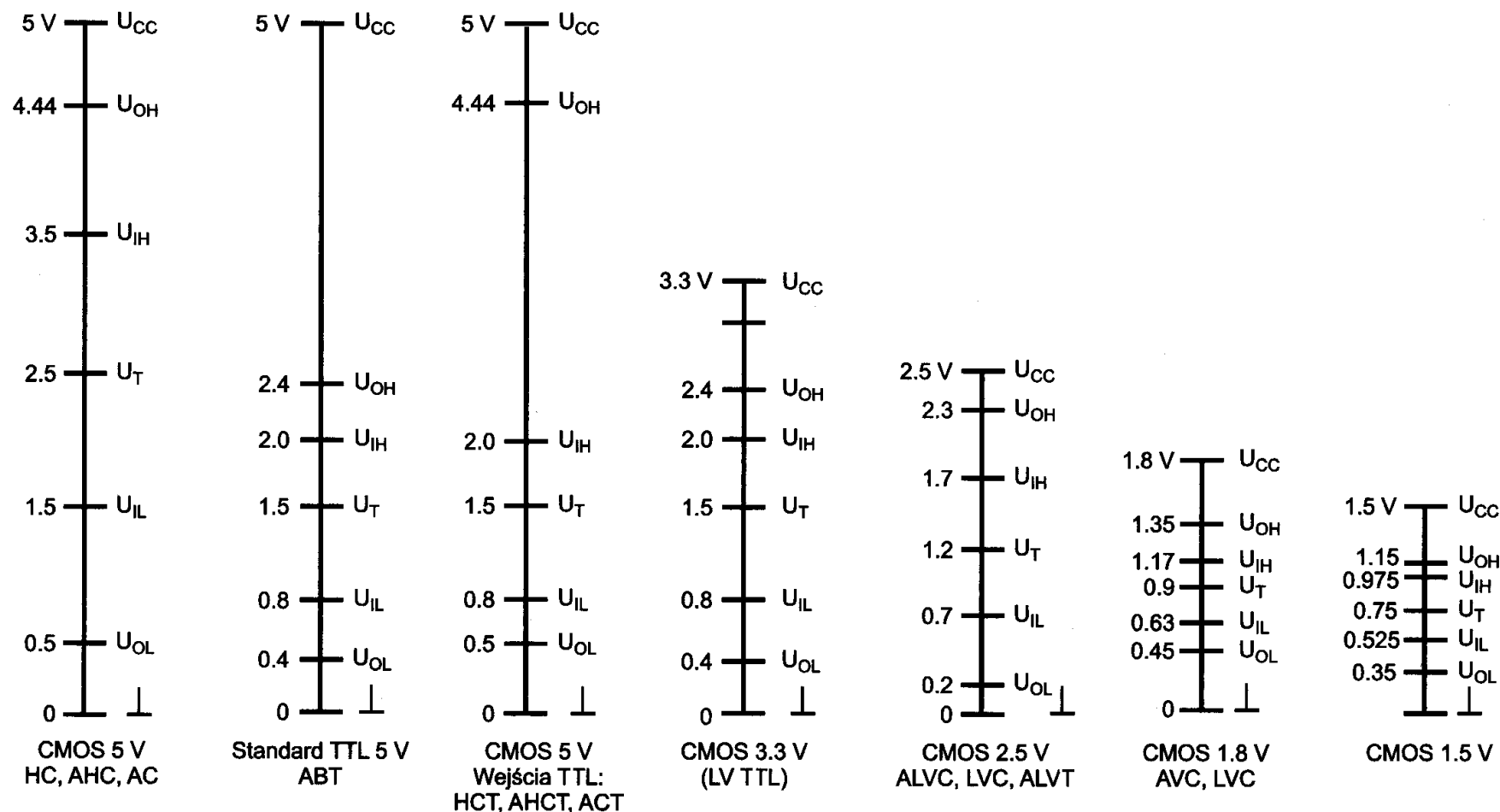
## ...zgodność łączeniowa – *poziomy logiczne i ich napięcia*



# Scalone Układy Cyfrowe – *obudowy*

## Przeznaczenie:


- 1) ochrona struktury krzemowej przed szkodliwymi wpływami środowiska,
- 2) ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 3) odprowadzanie ciepła (rozpraszanie),
- 4) ułatwienie montażu poprzez zastosowanie odpowiednich końcówek

# Scalone Układy Cyfrowe – *obudowy*


## Oznaczenia:

- 1) DIP (*Dual-In Line Package*) – dwurzędowa, przewlekana
- 2) DIL (*Dual-In Line*) – dwurzędowa, przewlekana
- 3) SO, SOP (*Small Outline*) – SMD, końcówki „L”
- 4) SSOP (*Shrink SOP*) – jak SO ale mniejsza
- 5) QFP (*Quad Flat Package*) – kwadratowa, końcówki „L”
- 6) SQFP (*Shrink QFP*) – jak QFP ale mniejsza
- 7) TQFP (*Thin QFP*) – cienka QFP
- 8) PLCC (*Plastic Leaded Chip Carrier*) – kwadratowa, końcówki „J”
- 9) BGA (*Ball Grid Array*) – kwadratowa, końcówki w postaci kulek


## SO – *Small Outline*

 

## QFP – *Quad Flat Package*

 

## PLCC – *Plastic Leaded Chip Carrier*

 




## BGA – *Ball Grid Array*



PK081 (v1.1) December 15, 2008

## Fine-Pitch (FG484/FGG484) BGA Package

 


# Scalone Układy Cyfrowe – *struktury*

Głównymi elementami aktywnymi są:

- 1) diody ze złączem *p-n*,
- 2) diody ze złączem *metal-półprzewodnik*, czyli diody Schottky'ego,
- 3) tranzystory *n-p-n*
- 4) tranzystory *MOS (NMOS, PMOS)*



*Zawarte rysunki zostały zaczerpnięte z książki J. Kalisz „Podstawy elektroniki cyfrowej”, WKŁ*

# Scalone Układy Cyfrowe – *struktury*

 

Przykład struktury tranzystora trójemiterowego

a) przekrój, b) symbol elektryczny


 
 


Scalenie diody Schottky'ego z tranzystorem npn

a) równoważność symboli, b) struktura półprzewodnikowa

# Scalone Układy Cyfrowe – „*pierwsze*” bramki


## Bramki diodowe

   

# Scalone Układy Cyfrowe – „*pierwsze*” bramki

## Struktury RTL – Resistor-Transistor Logic

**NOR**

 

**Wada – duże prądy wejściowe w stanie 1.**

**Takie struktury logiczne były zastosowane w układach komputera pokładowego Apollo 11 w 1968 roku – lądowanie na Księżycu.**

# Scalone Układy Cyfrowe – *UKŁADY TTL*

## *TTL – Transistor-Transistor Logic*

Najpopularniejsza od lat 60-tych do 80-tych u.w.

Napięcie zasilania  $+5\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ .

Dziś przestarzała technologia zastąpiona przez układy CMOS.

Oznaczenia:

**SN74xxx**

**SN** – Solid Network (*Texas Instruments*)

**74** – komercyjny zakres temperatur  $0...+ 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

**54** – „wojskowy” zakres temperatur –  $55...+ 125\text{ }^{\circ}\text{C}$

kolejne litery – oznaczają rodzinę zależnie od technologii


**xxx** – cyfry oznaczające typ układu, realizowane funkcje logiczne

# ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH PARAMETRÓW SERII W RODZINIE UKŁADÓW TTL

Parametr	Seria	Technologia izolacji złączonej z domieszko- waniem złotem			Technologia izolacji złączo- wej z diodami Schottky'ego		Technologia izolacji tlenkowej z diodami Schottky'ego		
		Stan- dar- dowa	H szybka (przes- tarzała)	L małej mocy (przes- tarzała)	S Schott- ky'ego	LS Schott- ky'ego małej mocy	F FAST	ALS ulepszo- na LS	AS ulepszo- na S
Czas propagacji $T_{p\text{ typ}}$ (ns) przy $N = 10$		10	6	33	3	9	3.5	5	1.7
Moc strat na bramkę $P_{\text{typ}}$ (mW)		10	23	1	19	2	5.5	1	8
Współczynnik dobroci $D_{\text{typ}} = t_{p\text{ typ}} \cdot P_{\text{typ}}$ (pJ)		100	138	33	57	18	19.2	5	13.6
Maksymalna częstotliwość pracy $(f_{\text{max}})_{\text{typ}}$ (MHz)		25	50	3	125	33	150	50	200
Prąd wyjściowy $I_{OH\text{ max}}$ (mA)		0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.4	2
Prąd wyjściowy $I_{OL\text{ max}}$ (mA)		16	20	3.6	20	8	20	8	20
Prąd wejściowy $I_{IL\text{ max}}$ (mA)		1.6	2	0.18	2	0.4	0.6	0.2	0.5
Obciążalność $N_{\text{max}}$		10	10	20	10	20	33	40	48

# Cyfrowe Układy Scalone – *UKŁADY TTL*


## Podstawowa bramka to NAND

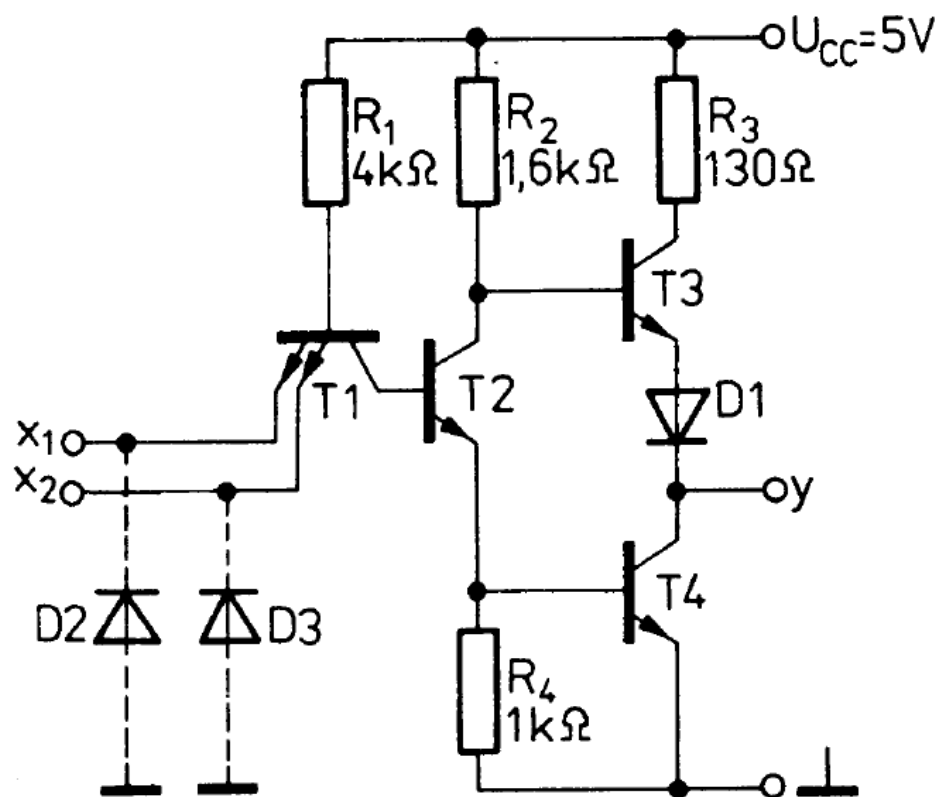


 
# Cyfrowe Układy Scalone – *UKŁADY TTL*

Charakterystyka przejściowa  $U_O = f(U_I)$



$$U_{OLmax} = 0,4 \text{ V}$$

$$U_{OHmin} = 2,4 \text{ V}$$

$$U_{ILmax} = 0,8 \text{ V}$$

$$U_{IHmin} = 2 \text{ V}$$


$$M_{Lmin} = 0,4 \text{ V}$$

$$M_{Hmin} = 0,4 \text{ V}$$

# Cyfrowe Układy Scalone – *UKŁADY TTL*


Charakterystyka wyjściowa

$$U_{OL} = f(I_{OL})$$

 

Charakterystyka wyjściowa

$$U_{OH} = f(-I_{OH})$$

 

# Cyfrowe Układy Scalone – ***UKŁADY CMOS***

## **CMOS – *Complementary MOS***

Utworzone z komplementarnych tranzystorów MOS:

PMOS (z kanałem typu p) i NMOS (z kanałem typu n),  
normalnie wyłączonych czyli z kanałem indukowanym.

Dziś wiodąca klasa cyfrowych układów scalonych.




### **Zalety:**

bardzo mała moc strat, możliwość pracy przy obniżonym  
napięciu zasilania




*Zawarte rysunki zostały zaczerpnięte z książki J. Kalisz „Podstawy elektroniki cyfrowej”, WKŁ, wyd. 4 i 5*

# UKŁADY CMOS – tranzystory PMOS i NMOS

*kanał P*

   

*kanał N*

   

# UKŁADY CMOS – klasyczne napięcie zasilania +5 V

PORÓWNANIE PARAMETRÓW UKŁADÓW TTL I CMOS  
(WARTOŚCI TYPOWE PRZY  $U_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $C_L = 50 \text{ pF}$  i  $T_a = +25^\circ\text{C}$ )

Rodzina Parametr	TTL			CMOS			
	LS	ALS	F	4000B	HC	AHC	AC FACT
Napięcie zasilające $U_{CC}$ (V)	$5 \pm 5\%$	$5 \pm 10\%$	$5 \pm 5\%$	3–18	2–6	2–5.5	2–6
Moc strat na bramkę w stanie statycznym $P_{typ}$ (mW)	2	1	5.5	0.001	0.0025	0.0025	0.0025
Czas propagacji $t_{p\text{typ}}$ (ns) przy $C_L = 50 \text{ pF}$	9	5	3.5	125	8	5.2	5.5
Maksymalna częstotliwość pracy $f_{\text{max}}$ (MHz)	33	50	150	4	50	115	160
Prądy wyjściowe (mA): — $I_{OH\text{max}}$ przy $U_{OH\text{min}}$	0.4	0.4	1	2.1 mA przy 2.5V	4 mA przy 4.5V	8 mA przy 4.5V	24 mA przy 3.8V
$I_{OL\text{max}}$ przy $U_{OL\text{max}}$	8	8	20	0.44 mA przy 0.4V	4 mA przy 0.4V	8 mA przy 0.4V	24 mA przy 0.4V
Prądy wejściowe ( $\mu\text{A}$ ): $I_{IH\text{max}}$	20	20	20	0.1	1	1	1
$I_{IL\text{max}}$	400	200	600	0.1	1	1	1
Margines zakłóceń $M_{\text{min}}$ (V)	0.3	0.4	0.3	$0.3 U_{CC}$	0.28 $U_{CC}$ czyli 1.25V przy $U_{CC} = 4.5\text{V}$ oraz 1.4V przy $U_{CC} = 5.0\text{V}$		

# UKŁADY CMOS – obniżone napięcie zasilania


## 3.3 V, 2.5V, 1.8 V

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW UKŁADÓW CMOS Z RODZIN O OBNIŻONYM NAPIĘCIU ZASILANIA  
(WARTOŚCI TYPOWE PRZY  $T_{st} = +25^{\circ}\text{C}$ )


Parametr \ Rodzina	LV	LVC	ALVC	AVC	AUC
Napięcie zasilające $U_{CC}$ (V)	1.0–3.6 (3.3 V)	1.2–3.6 (3.3 V)	1.2–3.6 (2.5 V)	1.2–3.3 (2.5 V)	0.8–2.5 (1.8 V)
Czas propagacji $t_{p\text{typ}}$ (ns) przy $C_L = 50$ pF	9	4.6	2.1	1.3	2.0
Maksymalna częstotliwość pracy $f_{\text{max}}$ (MHz)	70	250	325	350	
Prądy wyjściowe (mA): $I_{OL\text{max}}/I_{OH\text{max}}$	6/6	24/24	24/24	8/8	8/8
Technologia ( $\mu\text{m}$ )	2	0.6	0.45	0.35	

# UKŁADY CMOS – struktury

Podstawową strukturą jest inwerter!

 



## MODEL

 

# UKŁADY CMOS – struktury

## Podstawowe bramki to NAND i NOR!


Struktury nie buforowane

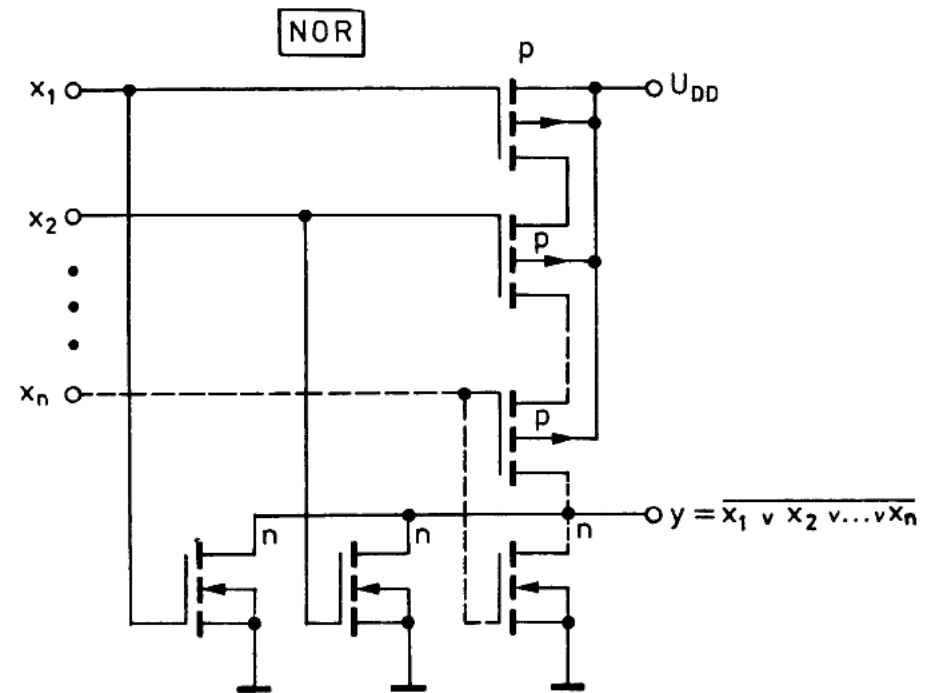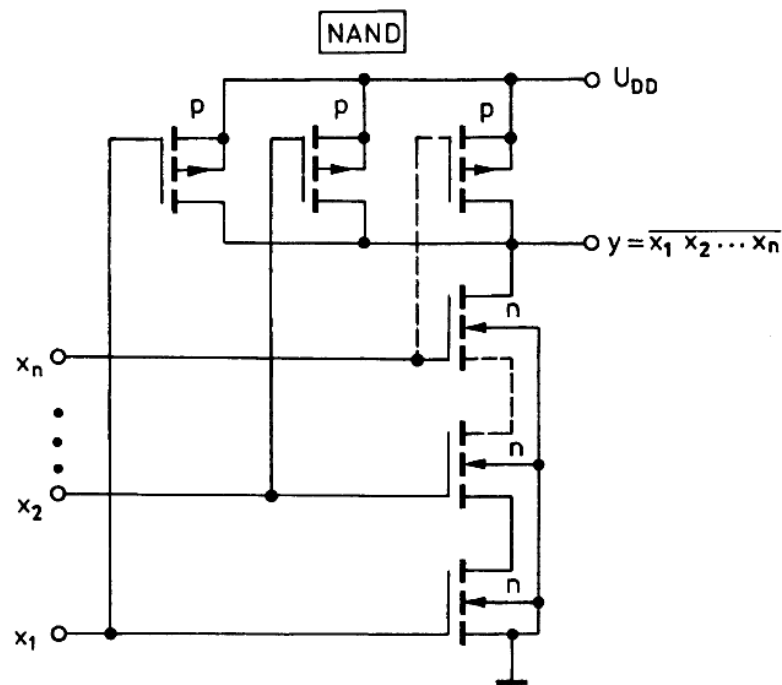

Zawsze tranzystory PMOS do  $U_{DD}$  a NMOS do masy...



# ***BLOKI PAMIĘCIOWE***

 

Pojemność pamięci

$$C = 2^n m$$

*Rysunki zostały zaczerpnięte z książki: J. Kalisz „Podstawy elektroniki cyfrowej” WKŁ*

## Bloki pamięciowe

**RAM – *Random-Access Memory* – SRAM, DRAM** – pamięć o swobodnym dostępie, pamięć ulotna powszechnie stosowana, szybki zapis i odczyt danych.

### Pamięci stałe (nieulotne):

**ROM – *Read-Only Memory*** – pamięć tylko do odczytu (pamięć stała), zawartość ustalana w czasie produkcji.

**PROM – *Programmable ROM*** – jednokrotnie programowana pamięć nieulotna, produkowana jako niezaprogramowana, programowana w specjalnym programatorze dołączonym do komputera PC.

## **Bloki pamięciowe**

**EPROM – *Erasable PROM*** – nieulotna pamięć wielokrotnie kasowana i programowana, kasowanie w specjalnych kasownikach a programowanie w dedykowanych programatorach.

**EEPROM – *Electrically Erasable and Programmable ROM*** – nieulotna pamięć, której zawartość modyfikowana jest bez użycia odrębnego kasownika i programatora.


**Flash – „*błyskowa*”, „*błyskawiczna*”** – pamięć nieulotna, jednoczesne kasowanie całej zawartości, tańsze od EEPROM, dziś powszechnie stosowana w sprzęcie masowego użytku.

## **Pamięci o swobodnym dostępie – *RAM***

**SRAM – *Static RAM*** – statyczna pamięć RAM, komórki utworzone przez kilkutranzystorowe zatrzaski SR.

**DRAM – *Dynamic RAM*** – dynamiczna pamięć RAM, wykonywana w technologii MOS, komórki pamięci mogą zawierać jeden tranzystor, przechowywanie jednego bitu danych polega na przechowywaniu ładunku w kondensatorze scalonym zawartym w komórce pamięci. Ulotność ładunku wymusza periodyczne odświeżanie zawartości, co jest kompensowane małymi rozmiarami komórki zmniejszając koszt tych pamięci w porównaniu z SRAM.

# Pamięci o swobodnym dostępie – *RAM*

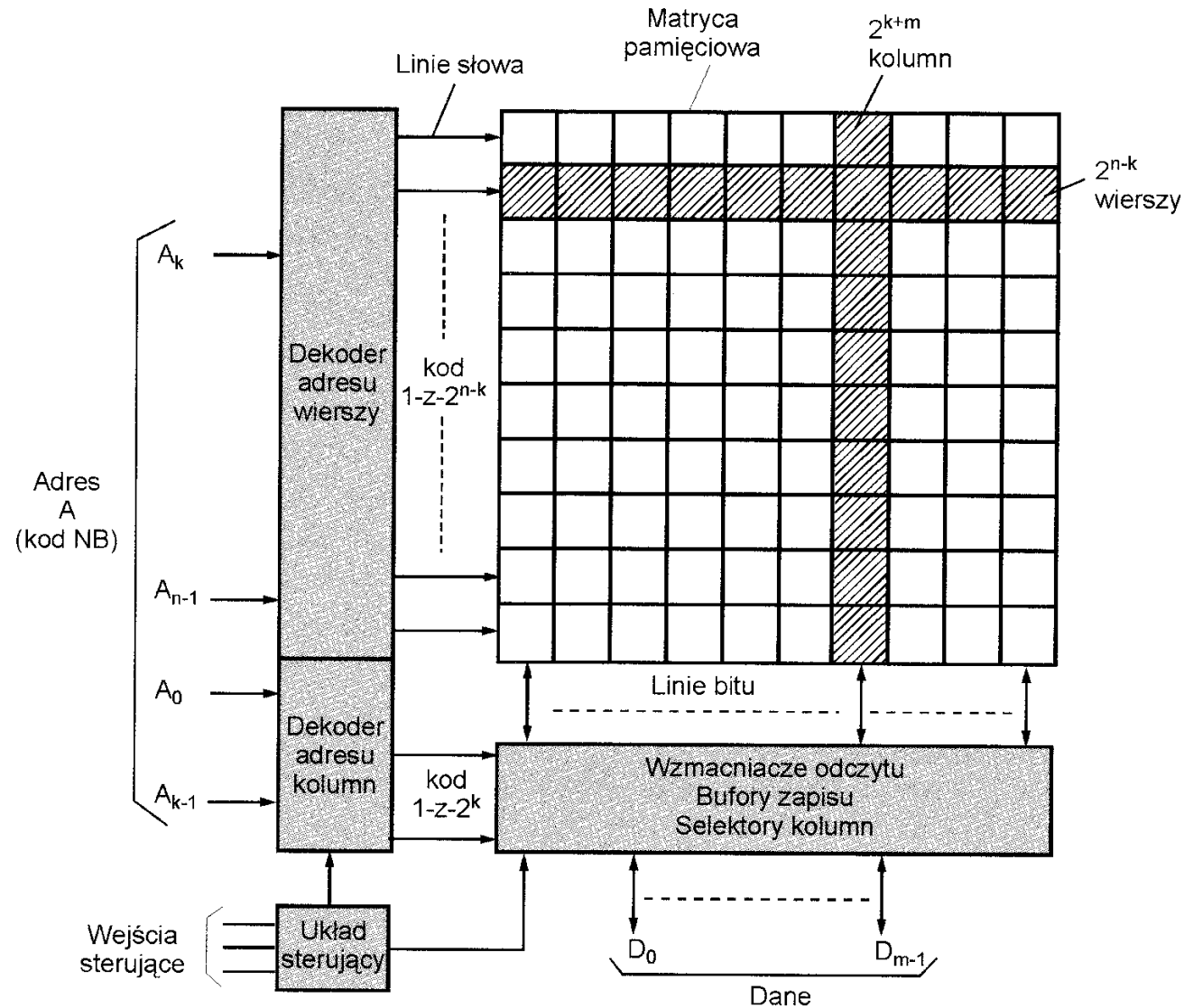

## **Pamięci o swobodnym dostępie – *RAM***

**Wszystkie komórki bloku pamięciowego tworzą matrycę pamięciową, czyli strukturę prostokątną.**

**Poziome grupy komórek tworzą wiersze, a pionowe kolumny.**


**Dostęp do wierszy realizuje się za pomocą linii słowa, a dostęp do kolumn za pomocą linii bitu.**

**Każde przecięcie wiersza z kolumną wyznacza jedną komórkę pamięci.**

**W najprostszym przypadku słowem danych może być cały wiersz.**

# Pamięci statyczne – *SRAM*
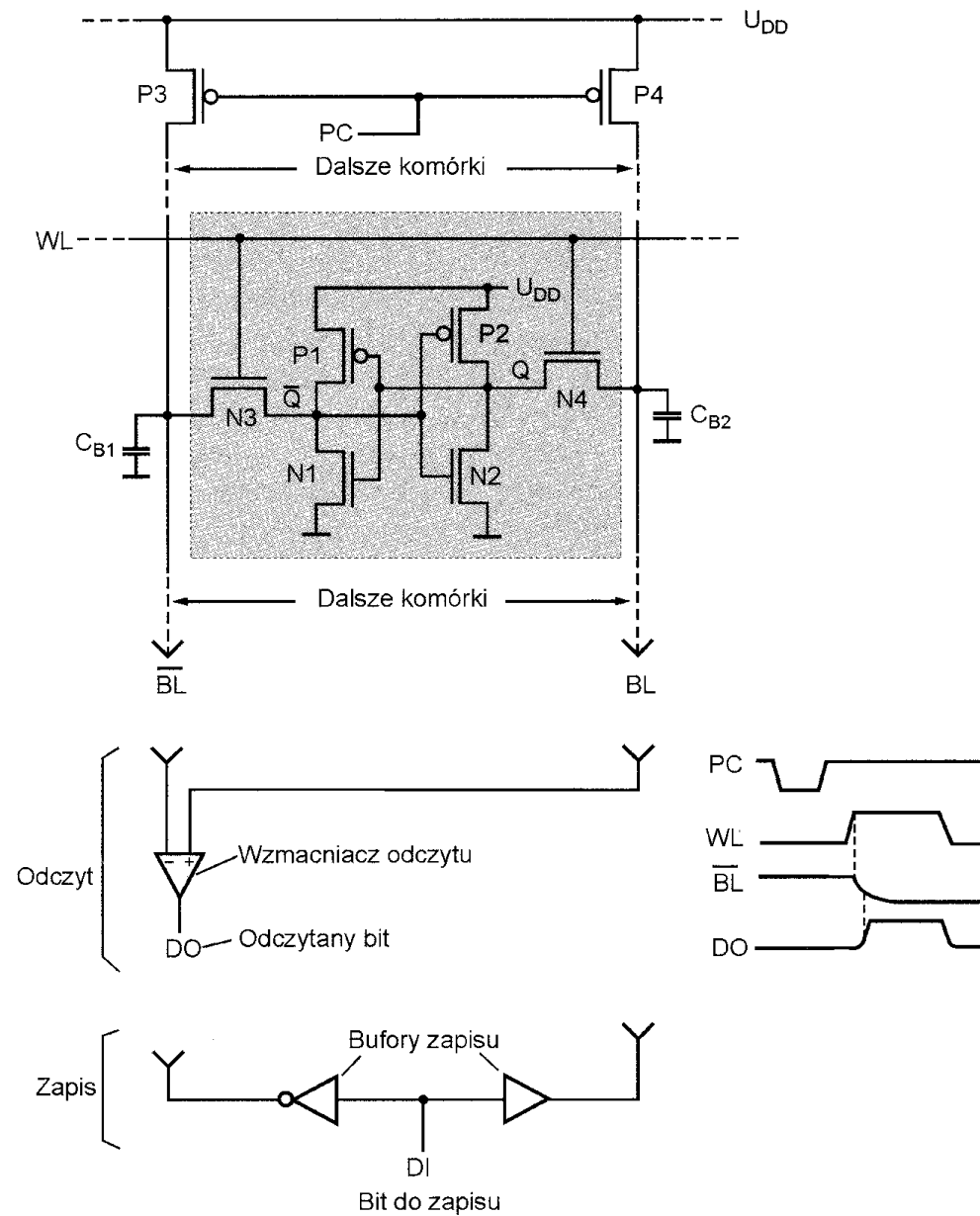
## Pojedyncza komórka pamięci statycznej CMOS





# Pamięci dynamiczne – *DRAM*

Bardzo mała komórka pamięci: 1 tranzystor i 1 kondensator ( 30 fF ).

stan 0 – rozładowany kondensator, stan 1 – naładowany kondensator.

 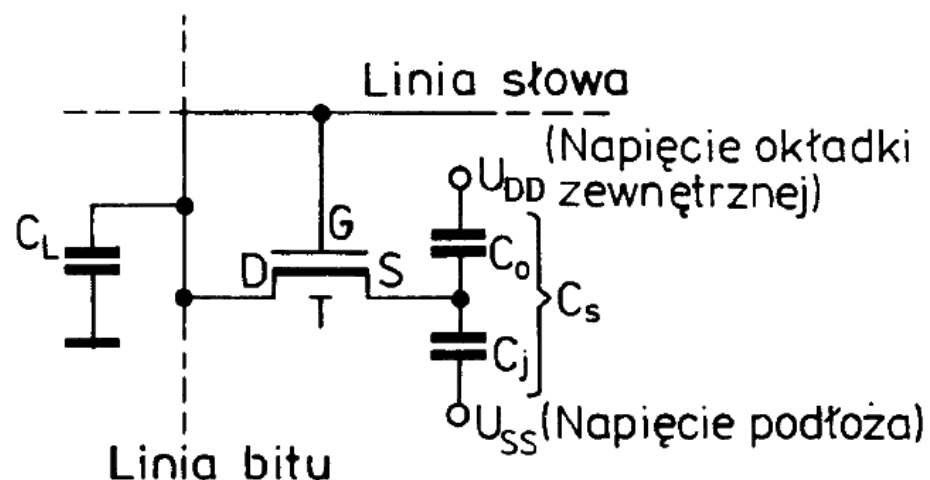
Ładunek w komórce wymaga odświeżania co kilkanaście milisekund.




IBM: 1967 – opracowanie, 1968 – patent




## Pamięci dynamiczne – *DRAM*

 

## I1, I2 – wzmacniacze odczytu

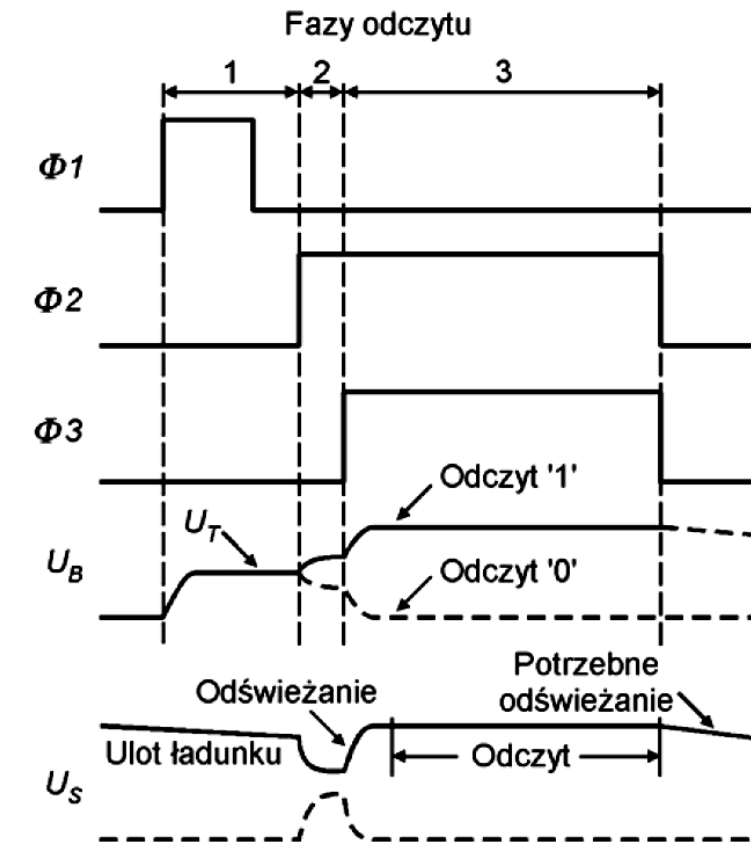



# Pamięci stałe – *ROM*

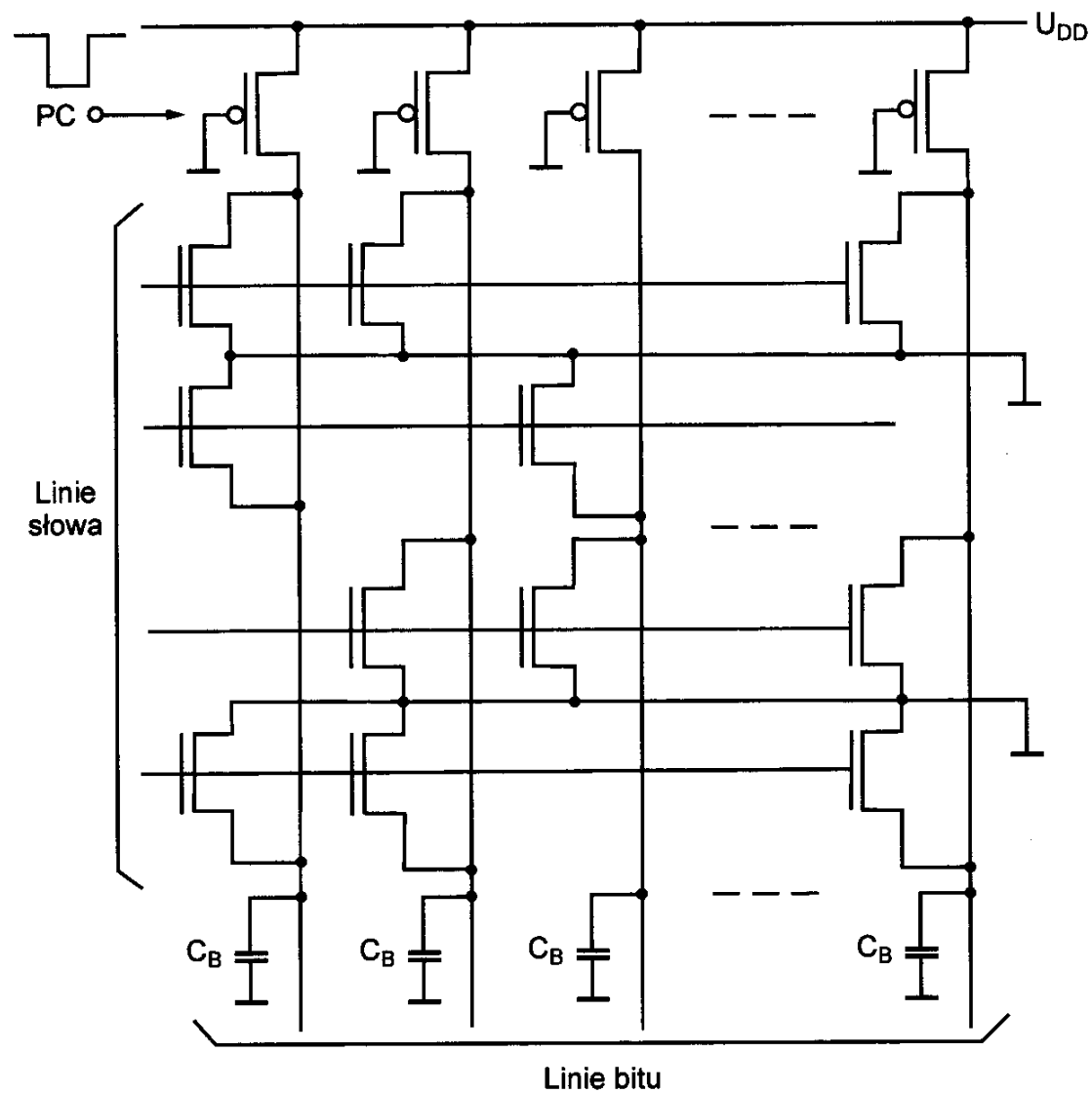

# Pamięci stałe – *EPROM*

## Struktura komórki FAMOS – *Floating-gate Avalanche-injection MOS*

Struktura z bramką swobodną. Stan logiczny określany przez ładunek swobodnej bramki. Od 100 do 1000 cykli programowania.

  


Intel 1974

# Pamięci stałe – *EPROM*

 
## Charakterystyki elektryczne:

efekt przesunięcia napięcia włączenia tranzystora !!!



# Pamięci stałe – *EPROM*


Elektryczne programowanie.

 
 
## Pamięci stałe – *EPROM*

Kasowanie przez naświetlanie UV poprzez okienko krzemowe.  
Pochłanianie energii fotonów przez elektrony powoduje ich wyjście do podłoża i bramki sterującej.

Brak okienka – Pamięć OTP – *One Time Programmable*




# Pamięci stałe – *EEPROM* – Pamięci kasowane elektrycznie!

## Struktura FLOTOX – *Floating Gate Tunneling Oxide*

Cienka warstwa tlenkowa (< 10 nm) umożliwia dwukierunkowy przepływ elektronów.

Ładowanie bramki swobodnej:  $U_G > 0$ ,  $U_D = 0 \rightarrow U_T = 10 \text{ V}$

Rozładowanie bramki swobodnej:  $U_G = 0$ ,  $U_D > 0 \rightarrow U_T < 0$

 


Intel 1980

# Pamięci stałe – *Flash*


Specyficzna odmiana pamięci EEPROM.

Kasowane w całości lub w dużych blokach w czasie od 1 ms do 1 s w zależności od architektury.

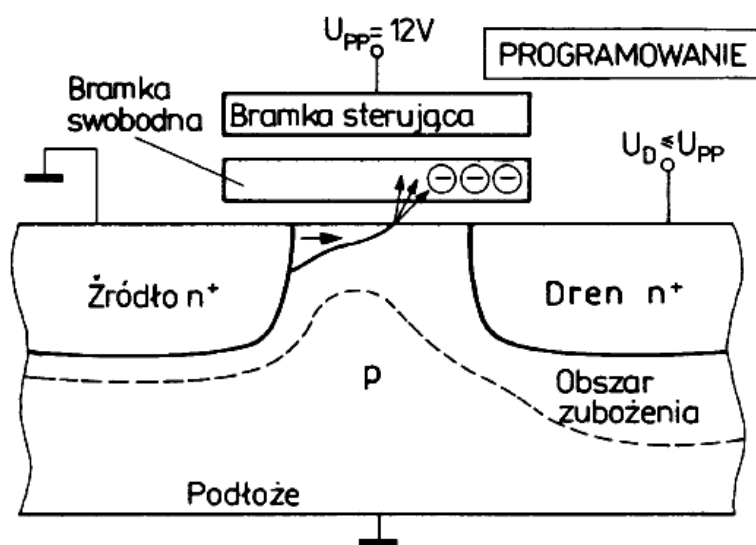Zamiast dwóch tranzystorów jak w EEPROM to jeden o grubości warstwy tlenku 10 nm na całej długości kanału (ETOX).



Programowanie jak FAMOS

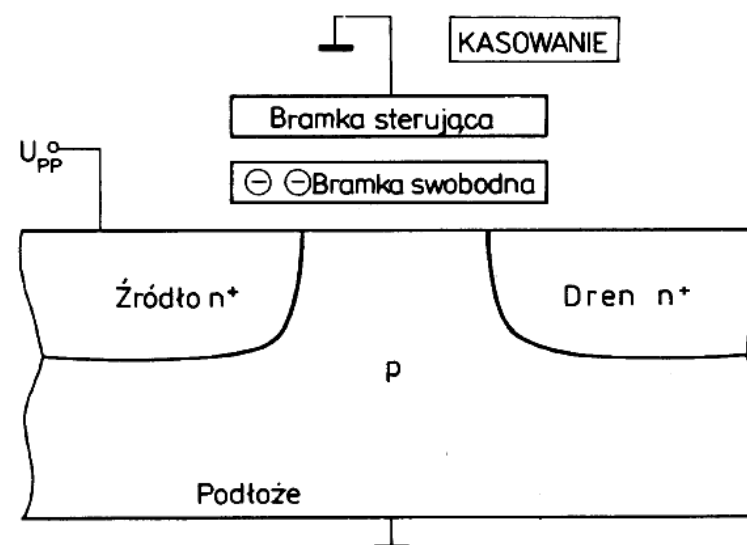


Kasowanie jak FLOTOX

Toshiba 1984



# Pamięci stałe – *Flash*

## *Architektura NOR*

 

**W czasie kasowania wszystkie źródła tranzystorów na wspólnym potencjale  $U_{PP}$ , co umożliwia kasowanie wszystkich komórek jednocześnie!**

**Kasowanie trwa do 1 s.**

**Programowanie – źródła tranzystorów dołączone do masy.**

**5-krotnie szybszy odczyt niż architektura NAND, zastosowania np. BIOS**

# Pamięci stałe – *Flash*

## *Architektura NAND*

**Kasowanie** – linia bitu (BL) +20 V, linie słowa (WL) 0 V, SL1 przewodzi, SL2 nie przewodzi.

**Kasowanie wybranych bloków komórek** (rozładowywanie kolejnych bramek od góry łańcucha tranzystorów).

**Kasowanie trwa około 1..2 ms.**

**Programowanie** – linia bitu 0 V, wybrana linia słowa +20 V, SL1 przewodzi, SL2 nie przewodzi.

**Odczyt** – SL1 i SL2 przewodzą.

**Zastosowania:** „flaszki”, MP3-ki, kamery i aparaty cyfrowe, dyski *Flash*

