

PRZYKŁADY PROJEKTOWE

Binarny dzielnik częstotliwości

Sterowanie diodą LED (migotki, choinki, PWM)

Zastosowania rejestrów przesuwnych

Cyfrowy pomiar wielkości fizycznej (metoda licznikowa)

Licznik w kodzie BCD

Sterownik wyświetlacza 7-segmentowego LED (4 cyfry)

Cyfrowy nadajnik radiowy (AM/FM)

Sterownik VGA

Cyfrowa synteza sygnału (DDS)

Eliminacja drgań styków mechanicznych

BINARNY DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI

10 bitów $\Rightarrow 1024 \Rightarrow 1/1024 = 0,0009765625 \approx 0,001$ (:1000)

Zatem każde dodatkowe 10 bitów licznika, stanowi dzielnik częstotliwości przez 1000 (właściwie 1024 :-)



Np. dla 100 MHz:

1 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 Hz
n-bitów + 10-bitów + 10-bitów

wówczas szacowanie częstotliwości wyjściowej to podzielenie liczby 100 przez np. 32 \Rightarrow 3 Hz, 64 \Rightarrow 1.5 Hz, 128 \Rightarrow 0.75 Hz ...
(5 bitów) (6 bitów) (7 bitów)

STEROWANIE DIODĄ LED

  Sposób dołączenia wymusza stan aktywny, w którym dioda świeci.



Który sposób lepszy?


Zależy od „dalszego” użycia sygnału sterującego diodą...
(wpływ obciążenia na wartości napięć stanowiące poziomy logiczne)

STEROWNIK MIGOTKOWY...

Można dzielnik częstotliwości i licznik połączyć w jeden układ.

Wówczas jego najbardziej znaczące bity stanowią sygnały wejściowe dla konwertera, do którego dołączono diody LED.

 Pozostałe bity licznika tworzą dzielnik częstotliwości zegara.



STEROWNIK MIGOTKOWY...

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity MIG is  
  port ( Zegar : in std_logic;  -- 100 MHz  
        LED : out std_logic_vector(7 downto 0) );  
end MIG;
```

```
architecture Bech of MIG is  
  signal Q : std_logic_vector( 25 downto 0 );  
begin
```

Licznik >



```
  process( Zegar ) begin  
    if rising_edge(Zegar) then Q <= Q + 1; end if;  
  end process;
```

Konwerter >

```
  process( Q(25 downto 23) ) begin      -- 3 najbardziej  
    case Q(25 downto 23) is             -- znaczące bity  
      when "000" => LED <= "00000111";  
      when "001" => LED <= "00011100";  
      when "010" => LED <= "00111000";  
      when "011" => LED <= "01110000";  
      when "100" => LED <= "11100000";  
      when others => LED <= "11111111";  
    end case;  
  end process;
```

```
end Bech;
```

LICZNIK JOHNSONA (np. 4-bitowy)

 
 


```

process(CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        Q <= Q(2 downto 0) & ( not Q(3) ) ;
    end if;
end process;
    
```



ONE HOT „1”

  czyli układ krążącej jedynki z samokorekcją kodu...




ONE HOT „0”

  czyli układ krążącego zera z samokorekcją kodu...




STEROWANIE JASNOŚCIĄ ŚWIECENIA DIODY LED

 Jasność świecenia można zmieniać stosując sterowanie impulsowe PWM (*Pulse Width Modulation*), które polega na zmianie wypełnienia okresowego sygnału cyfrowego przy stałej częstotliwości (min. 1 kHz).



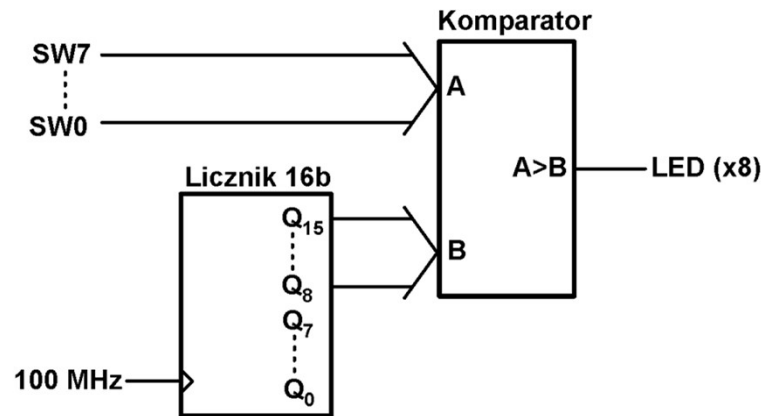PWM – wypełnienie ustawiane przełącznikami zewnętrznymi



$$Q_7: 100 \text{ MHz} / 256 = 390\,625 \text{ Hz}$$

$$Q_{15}: 390\,625 \text{ Hz} / 256 = 1525,9 \text{ Hz}$$

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PWM is
port( CLK_100M : in std_logic;
      A : in std_logic_vector(7 downto 0);
      LED : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end;

architecture Beh of PWM is
  signal Q : std_logic_vector(15 downto 0);
  signal B : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal Y : std_logic;

begin

  process(CLK_100M) begin    -- licznik 16-bitowy
    if rising_edge(CLK_100M) then Q<=Q+1; end if;
  end process;

  B <= Q(15 downto 8);


  Y <= '1' when A>B else '0';    -- komparator

  LED <= (others => Y);

end Beh;
    
```



LICZNIKOWA METODA POMIARU WIELKOŚCI FIZYCZNEJ

 poprzez pomiar odcinka czasu lub częstotliwości sygnału...




Licznik powinien posiadać wejście
synchronicznego zezwolenia na liczenie !!!

BRAMKA NA WEJŚCIU ZEGAROWYM LICZNIKA

  


NIE WOLNO STOSOWAĆ !!!

SYNCHRONIZACJA WYZWOLENIA LICZNIKA

 


```
process(CLK) begin
  if rising_edge(CLK) then
    if CE='1' then
      N <= N + 1;
    end if;
  end if;
end process;
```

 


MODUŁ 4-CYFROWEGO LICZNIKA BCD

```
process( reset, enable, clk )
begin
  if reset='1' then J<="0000"; D<="0000"; S<="0000"; T<="0000";
  elsif rising_edge(clk) then
    if enable='1' then
      if J<9 then J<=J+1;    -- Jedności
      else J<="0000";
        if D<9 then D<=D+1;  -- Dziesiątki
        else D<="0000";
          if S<9 then S<=S+1; -- Setki
          else S<="0000";
            if T<9 then T<=T+1; -- Tysiące
            else T<="0000";
            end if;
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
BCD <= T & S & D & J;
```

 


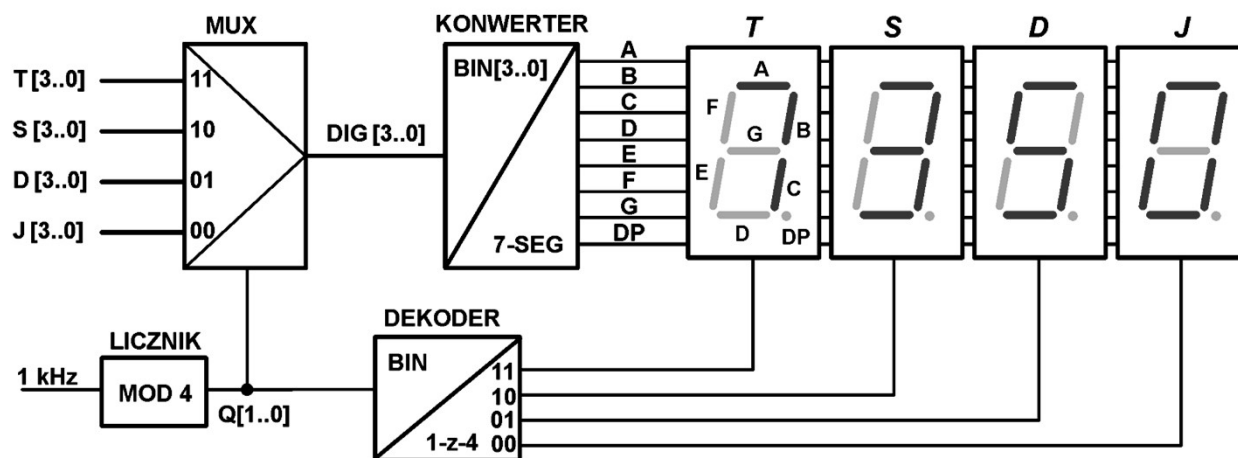DYNAMICZNE STEROWANIE CZTEROCYFROWYM WYŚWIETLACZEM 7-SEGMENTOWYM LED



Q[1..0]

0 0 → J
 0 1 → D
 1 0 → S
 1 1 → T

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity STEROWNIK is
    port( J,D,S,T : in std_logic_vector(3 downto 0);
          SEG : out std_logic_vector(6 downto 0);
          DP : out std_logic;
          EN : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end;

architecture BEH of STEROWNIK is
    signal Q : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal DIG : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    DP<='1'; -- wygaszenie kropek

    -- LICZNIK
    process(CLK) begin
        if rising_edge(CLK) then Q<=Q+1; end if;
    end process;

    -- MUX
    with Q select
        DIG <= J when "00", D when "01",
                S when "10", T when others;

```

```

-- KONWERTER
process(DIG) begin
    case DIG is
        when "0000" => SEG <= "0000001"; -- 0
        when "0001" => SEG <= "1001111"; -- 1
        when "0010" => SEG <= "0010010"; -- 2
        when "0011" => SEG <= "0000110"; -- 3
        when "0100" => SEG <= "1001100"; -- 4
        when "0101" => SEG <= "0100100"; -- 5
        when "0110" => SEG <= "0100000"; -- 6
        when "0111" => SEG <= "0001111"; -- 7
        when "1000" => SEG <= "0000000"; -- 8
        when "1001" => SEG <= "0000100"; -- 9
        when others => SEG <= "1111110"; -- -
    end case;
end process;


-- DEKODER
with Q select
    EN <= "1110" when "00", "1101" when "01",
           "1011" when "10", "0111" when others ;

end BEH;

```


STEROWNIK VGA

640x480, 60 Hz, 31.5 kHz

 

ZEGAR

$25,17 \text{ ms} / 640 = 39,328 \text{ ns}$
stąd 25,427 MHz

Ale łatwiej:

$100 \text{ MHz} / 4 = 25 \text{ MHz}$ (czyli 40 ns)

Zatem:


LICZNIK KOLUMN

$31,77 \text{ ms} / 40 \text{ ns} = 794,25$

LICZNIK WIERSZY

$16,667 \text{ ms} / (794 \cdot 40 \text{ ns}) = 524,779$

Schemat blokowy...

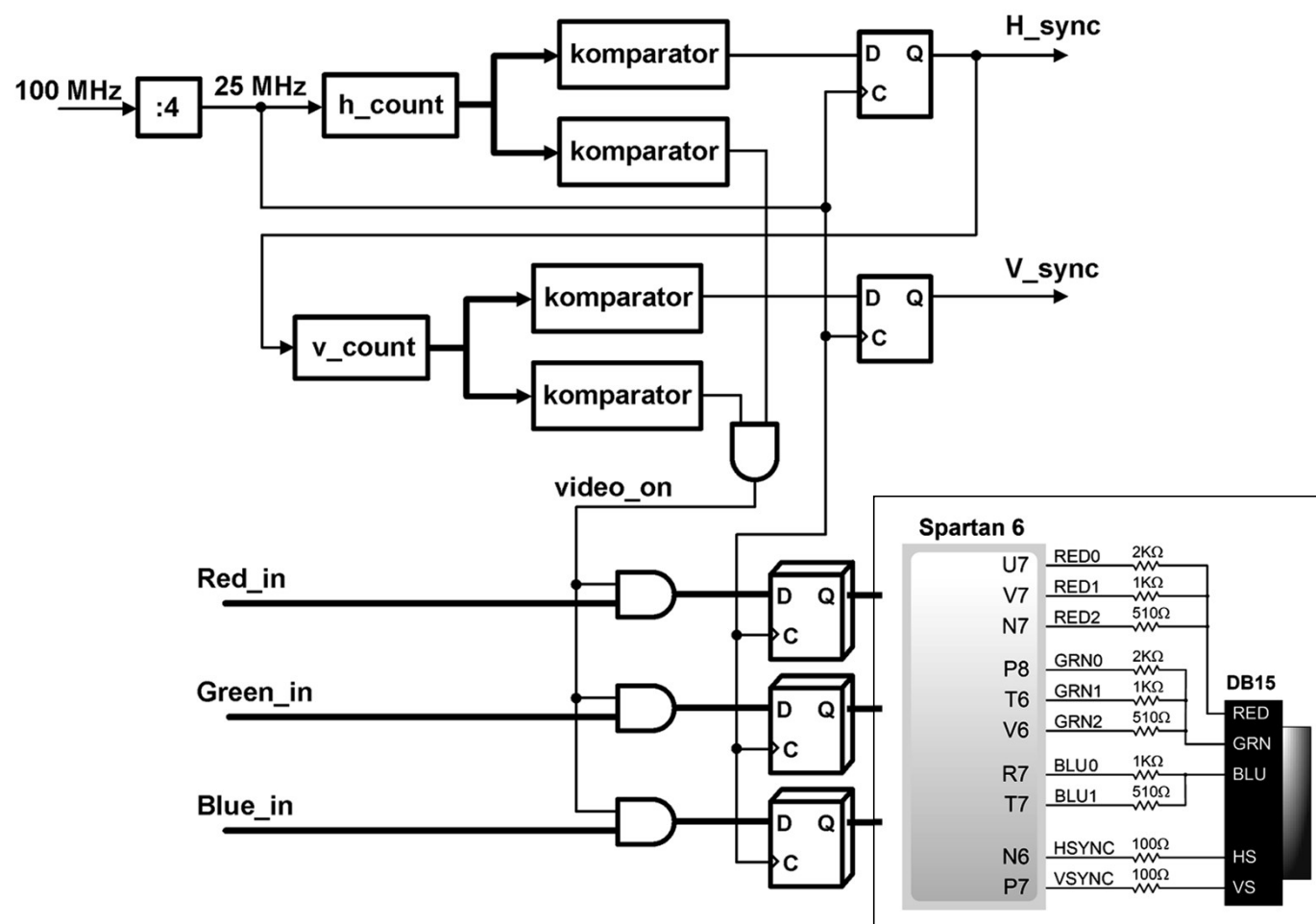

```

entity VGA is
  port( ... );
end;

architecture beh of VGA is
  signal ... ;
begin

  process(CLOCK_100MHz) -- DZIELNIK PRZEZ 4
    variable q_int : std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    if rising_edge(CLOCK_100MHz) then q_int:=q_int+1; end if;
    clock_25MHz<=q_int(1);
  end process;

  process(clock_25MHz) begin -- LICZNIK KOLUMN
    if rising_edge(clock_25MHz) then
      if h_count<793 then h_count<=h_count+1; else h_count<=(others=>'0'); end if;
    end if;
  end process;

  process(H_SYNC) begin -- LICZNIK WIERZNY
    if rising_edge(H_SYNC) then
      if v_count<524 then v_count<=v_count+1; else v_count<=(others=>'0'); end if;
    end if;
  end process;

  process(clock_25MHz) begin -- IMPULSY SYNCHRONIZACJI
    if rising_edge(clock_25MHz) then
      if (h_count>=660) and (h_count<=750) then H_SYNC<='0'; else H_SYNC<='1'; end if;
      if (v_count>=491) and (v_count<=492) then V_SYNC<='0'; else V_SYNC<='1'; end if;
    end if;
  end process;

  video_on<='1' when (h_count<640 and v_count<480) else '0'; -- WYGASZANIE

  process(clock_25MHz) begin -- GENEROWANIE SYGNAŁÓW REDn, GRNn i BLUn
    if rising_edge(clock_25MHz) then
      RED2 <= RGB(7) and video_on; RED1 <= RGB(6) and video_on; RED0 <= RGB(5) and video_on;
      GRN2 <= RGB(4) and video_on; GRN1 <= RGB(3) and video_on; GRN0 <= RGB(2) and video_on;
      BLU1 <= RGB(1) and video_on; BLU0 <= RGB(0) and video_on;
    end if;
  end process;

end beh;

```

CYFROWA SYNTEZA SYGNAŁU


(DDS – *Direct Digital Synthesis*)

Synthesized Function Generator


DS345 — 30 MHz function and arbitrary waveform generator



 
- 1 μ Hz to 30.2 MHz frequency range
- 1 μ Hz frequency resolution
- Sine, square, ramp, triangle & noise
- Phase-continuous frequency sweeps
- AM, FM, burst and phase modulation
- 16,300 point arbitrary waveforms
- 10 MHz reference input
- RS-232 and GPIB interfaces (opt.)
- DS345 ... \$1595 (U.S. list)



Square, triangle and ramp waveforms

 


Phase modulation

 

Amplitude modulation

 Najprostszy generator sygnału piłokształtnego to licznik binarny...



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PILA is
port( CLK : in  std_logic;           -- 100 MHz
      S : out std_logic_vector(7 downto 0) ); -- 8-bitowy C/A
end PILA ;


architecture Beh of PILA is
  signal Q : std_logic_vector(19 downto 0); -- 20-bitowy licznik binarny
begin

  process(CLK) begin
    if rising_edge(CLK) then Q<=Q+1; end if;
  end process;

  S <= Q(19 downto 12); -- piła

end Beh;
```

 Generator sygnału o dowolnym kształcie...



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
  
```

```

entity SINUS is
port( CLK : in std_logic;
      S : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end SINUS;
  
```

```

architecture Beh of SINUS is
  signal N : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
  
```

```

    process(CLK) begin -- Licznik
      if rising_edge(CLK) then N<=N+1; end if;
    end process;
  
```

```


    process(N (15 downto 12)) begin -- ROM sinus
      case conv_integer( N(15 downto 12) ) is
        when 0 => S<="10000000";      -- 0
        when 1 => S<="10110000";      -- 22.5
        when 2 => S<="11011001";      -- 45
        when 3 => S<="11110101";      -- 67.5
        when 4 => S<="11111111";      -- 90
        when 5 => S<="11110101";      -- 112.5
        when 6 => S<="11011001";      -- 135
        when 7 => S<="10110000";      -- 157.5
        when 8 => S<="10000000";      -- 180
        when 9 => S<="01001111";      -- 202.5
        when 10 => S<="00100101";     -- 225
        when 11 => S<="00001010";     -- 247.5
        when 12 => S<="00000001";     -- 270
        when 13 => S<="00001010";     -- 292.5
        when 14 => S<="00100101";     -- 315
        when 15 => S<="01001110";     -- 337.5
        when others => S<="(others=>'0')";
      end case;
    end process;
  
```

```

end Beh;
  
```

DEBOUNCER

 
...czyli układ do eliminacji drgań styków mechanicznych...



```
process(CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        Q <= Q(1) & Q(0) & BTN ;
    end if;
end process;
BTN_sync <= Q(2) and Q(1) and Q(0);
```

POJEDYNCZY IMPULS ZEGAROWY

 ...czyli układ generujący pojedynczy impuls pod wpływem naciśnięcia przycisku mechanicznego...



```
process(CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        Q <= Q(1) & Q(0) & BTN ;
    end if;
end process;
PULSE <= (not Q(2)) and Q(1) and Q(0);
```