


# CYFROWE BLOKI KOMBINACYJNE

- ***Multiplexery***
- ***Demultiplexery***
- ***Kodery, dekodery***
- ***Konwertery kodów***
- ***Komparatory***
- ***Bloki arytmetyczne***

# Multipleksery (MUX, MX)


**Układy pełniące funkcję selektora (komutatora) umożliwiając wybór i połączenie jednego z wielu wejść do jednego wyjścia.**

 **Wybór wejścia określany jest przez adres.**




# Multipleksery

## Multiplekser 2-wejściowy (2-na-1)

 

s	y
0	d0
1	d1

 

### Tablica prawdy

s	d1	d0	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

### Siatka Karnough...


		d1 d0			
		00	01	11	10
s	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

### Funkcja logiczna...

$$y = d_1 s + d_0 \bar{s}$$

# Multipleksery


## Multiplekser 4-wejściowy (4-na-1)

 

$$y = d_3 s_1 s_0 + d_2 s_1 \bar{s}_0 + d_1 \bar{s}_1 s_0 + d_0 \bar{s}_1 \bar{s}_0$$

# Multipleksery

 
## Multiplekser 4-wejściowy (4-na-1) wykonany z multiplekserów 2-na-1



# Multiplexery – realizacja funkcji logicznej !!!

np.  $T = \{ 2, 3, 4, 7 \}$

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 


Nie ciekawie!

# Multiplexery – realizacja funkcji logicznej !!!


np.  $T = \{ 2, 3, 4, 7 \}$

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

**Lepiej!**

# Multiplexer scalony 74151

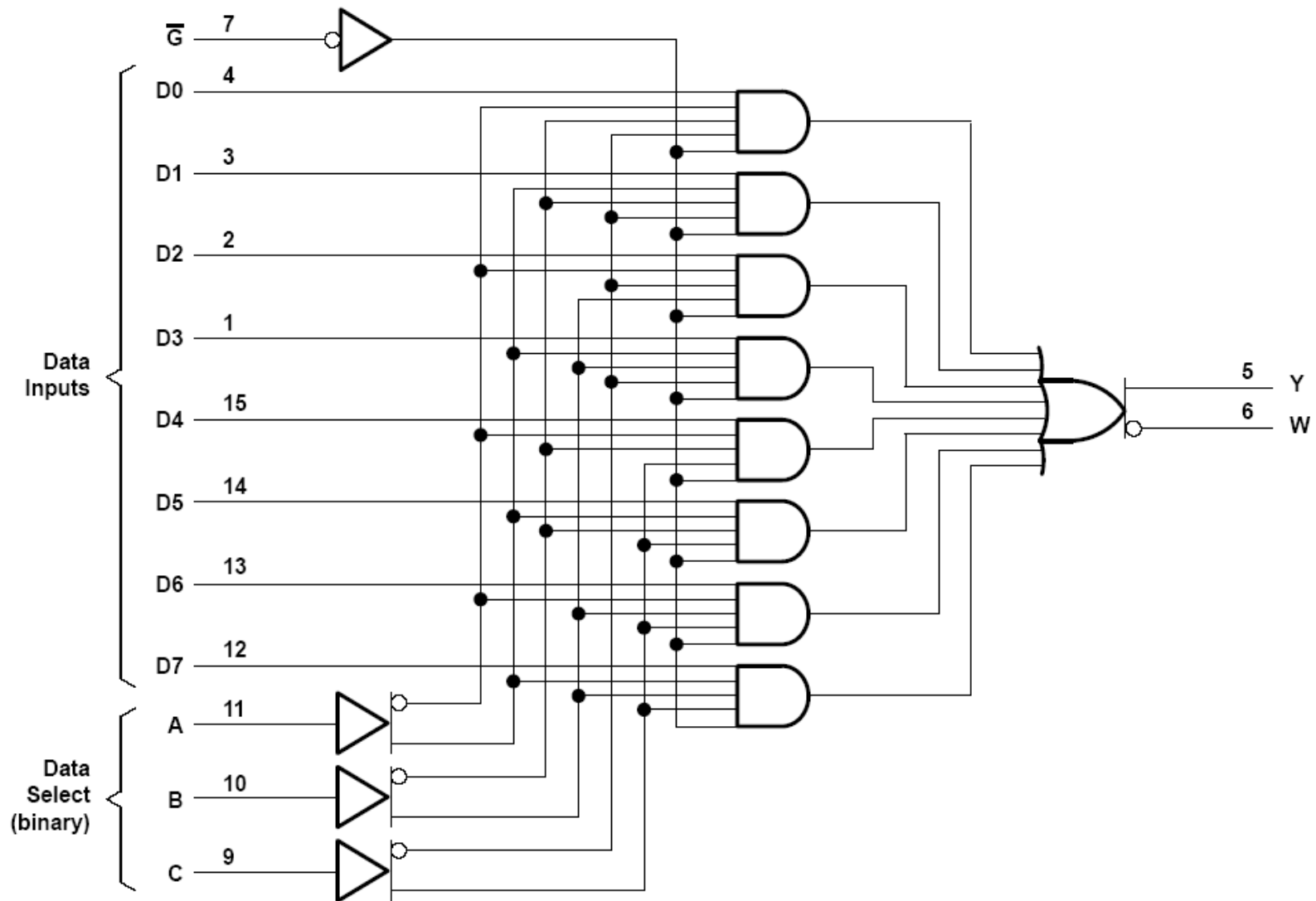




## Demultipleksery (DMUX, DX)

**Układy pełniące funkcję odwrotną niż multipleksery.**



**Umożliwiają połączenie jednego sygnału wejściowego do jednego z wielu wyjść.**

 **Wybór wyjścia określany jest przez adres.**



# Demultipleksery


np. Multiplexer 4-wyjściowy (1-na-4)

  


$$y_0 = d\bar{s}_1\bar{s}_0 \quad y_1 = d\bar{s}_1s_0$$

$$y_2 = ds_1\bar{s}_0 \quad y_3 = ds_1s_0$$

## Demultiplekser

 

## Multiplekser

 



**Takie same „układy” wewnątrz obu struktur...**

# Dekodery

Służą do przetwarzania dowolnego kodu binarnego na kod 1–z–N.

np.

NB	1-z-4
00	0001
01	0010
10	0100
11	1000

  

$$f_0 = \bar{d}_1 \bar{d}_0$$

$$f_1 = \bar{d}_1 d_0$$


$$f_2 = d_1 \bar{d}_0$$

$$f_3 = d_1 d_0$$

 
## Dekodery – realizacja funkcji logicznej !!!

np.  $T = \{ 0, 2, 6, 7 \}_{cba}$

$$y = \bar{c}\bar{b}\bar{a} + \bar{c}b\bar{a} + c\bar{b}\bar{a} + cba$$



# Dekoder scalony 74138

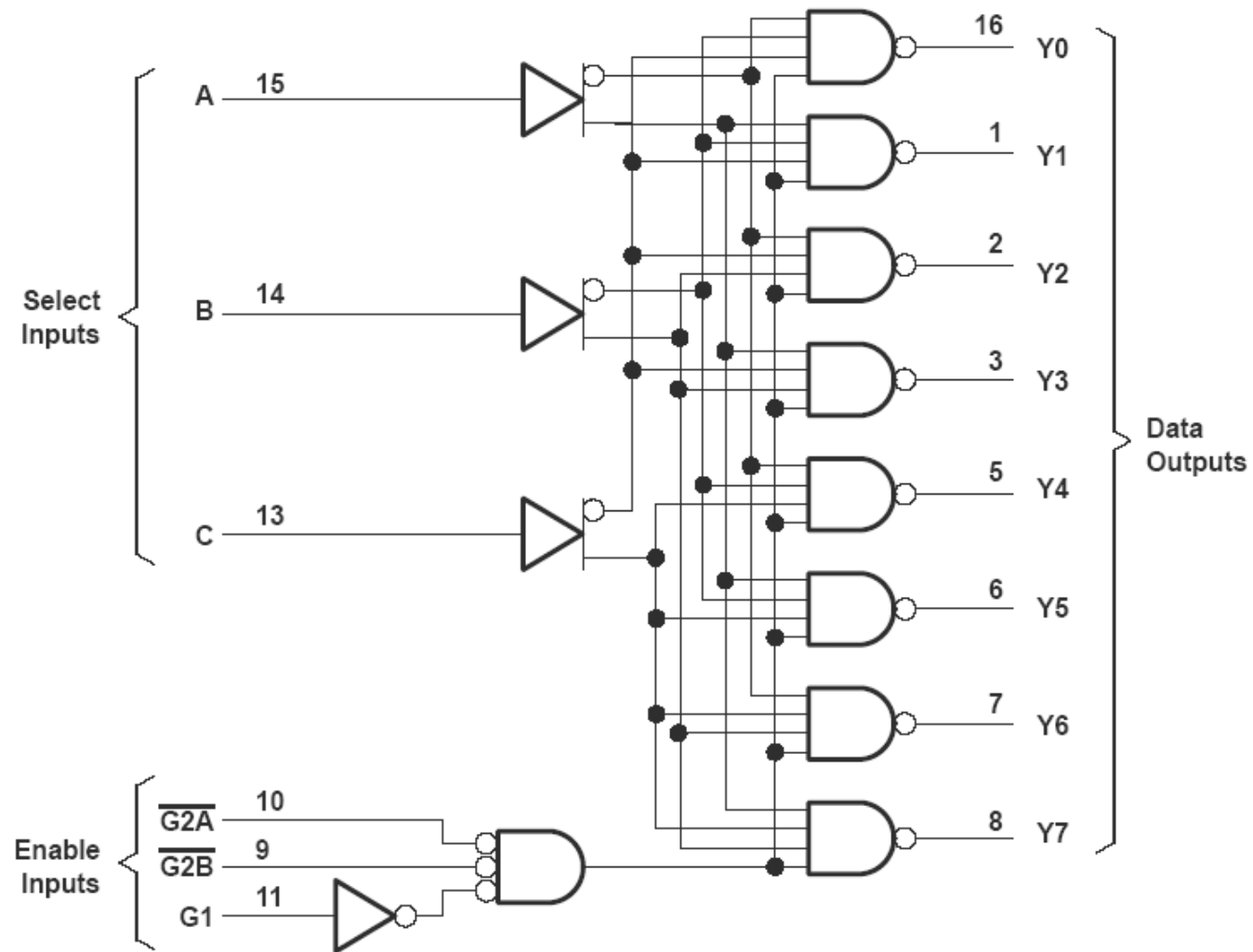


# Kodery

Służą do przetwarzania kodu 1–z–N na kod binarny.

np.

1-z-4	NB
0001	00
0010	01
0100	10
1000	11

 


???: 0000, 0011, 1010, 1101, itd...

# Kodery priorytetowe

W przypadku obecności na kilku wejściach stanów aktywnych, kodowaniu podlega tylko stan na wejściu o najwyższym priorytecie, zazwyczaj zgodnie z kierunkiem indeksowania...

1-z-4	NB	r
0000	00	1
0001	00	0
001-	01	0
01--	10	0
1---	11	0

 




# Konwertery kodu Gray'a (układ iteracyjny...)

n-bitowy  
kod Gray'a

n-bitowy  
kod binarny

 


$$b_{n-1} = g_{n-1}$$

$$b_i = g_i \oplus b_{i+1}$$

n-bitowy  
kod binarny

n-bitowy  
kod Gray'a

 

$$g_{n-1} = b_{n-1}$$

$$g_i = b_i \oplus b_{i+1}$$

## Pozostałe dekodery...

**Do sterowania cyfrowych wskaźników informacyjnych stosuje się również dekodery kodu BCD-8421 na kod wskaźnika 7-segmentowego, np. 7447**



# ***ARYTMETYKA DWÓJKOWA***

**Podstawowe operacje arytmetyki dwójkowej:**

- dodawanie arytmetyczne,**
- odejmowanie arytmetyczne,**
- mnożenie arytmetyczne,**
- dzielenie arytmetyczne.**

**Operacje wykonywane są na liczbach  
kodowanych dwójkowo.**

# DODAWANIE

Aby dodać dwie liczby dwójkowe należy dokonać sumowania par bitów na poszczególnych pozycjach, rozpoczynając od najmniej znaczącego bitu (LSB).

Cyfrowy układ dodający to sumator.

Podobnie jak w arytmetyce dziesiętnej, należy przy sumowaniu bitów na każdej  $i$ -tej pozycji uwzględnić bit przeniesienia  $c_i$  z niższej pozycji.

$$\begin{array}{r} 9 \\ + 13 \\ \hline 22 \end{array}$$

przeniesienie

$$\begin{array}{r} c_4 \quad c_1 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad 1 \\ 1001 \\ + 1101 \\ \hline 10110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 01001101001 \\ + 01100101101 \\ \hline 10110010110 \end{array}$$

## Dodawanie kilku liczb dwójkowych

**Liczby dwójkowe dodajemy parami!**

Np.: 0101 + 1100 + 0010 + 1010

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1100 \\ \hline 10001 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \begin{array}{r} 10001 \\ + 00010 \\ \hline 10011 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \begin{array}{r} 10011 \\ + 01010 \\ \hline 11101 \end{array}$$

**TO JEST SUMOWANIE AKUMULACYJNE!**

# UZUPEŁNIENIA LICZB

Każdą liczbę naturalną można zapisać w odpowiednim kodzie uzupełnieniowym.

Dla każdego kodu liczbowego o podstawie  $p$  istnieją dwa rodzaje uzupełnień:

- uzupełnienie do  $p - 1$ , oznaczane  $U(p - 1)$
- uzupełnienie do podstawy  $p$ , oznaczane  $U(p)$

Np.:

Dla liczb o podstawie  $p = 10$  (czyli dziesiętnych), istnieją uzupełnienia  $U9$  i  $U10$ .

Dla liczb o podstawie  $p = 2$  (czyli dwójkowych), istnieją uzupełnienia  $U1$  i  $U2$ .

## Uzupełnienia liczb $U(p - 1)$

W praktyce uzupełnienie  $U(p - 1)$  liczby nieujemnej otrzymuje się poprzez odjęcie każdej cyfry tej liczby od  $p - 1$ .

Np.:

$$U_9(378) = 621$$

$$\text{ponieważ } 999 - 378 = 621$$

$$U_9(13,345) = 86,654$$

$$\text{ponieważ } 99,999 - 13,345 = 86,654$$

W przypadku liczb dwójkowych operacja uzupełnienia do 1 (czyli  $U_1$ ) określana jest *operacją dopełnienia*, a liczba dwójkowa w kodzie  $U_1$  nazywana jest *dopełnieniem*. W praktyce jest to negacja wszystkich bitów!

Np.:

$$U_1(101) = 010$$

$$U_1(0) = 1$$

$$U_1(11.01101) = 00.10010$$

## Uzupełnienia liczb $Up$

W praktyce uzupełnienie  $Up$  liczby nieujemnej otrzymuje się poprzez dodanie 1 do jej uzupełnienia  $U(p - 1)$ .

Np.:

$$U_{10}(378) = 621 + 1 = 622$$

$$U_{10}(13,345) = 86,654 + 0,001 = 86,655$$

albo...

$$U_{10}(378) = 1000 - 378 = 622$$

$$U_{10}(13,345) = 100 - 13,345 = 86,655$$



## Uzupełnienia liczb U2

W przypadku liczb dwójkowych operacja uzupełnienia do 2 (czyli U2) wykonywana jest przez dodanie arytmetyczne jedynki do uzupełnienia U1 tej liczby.

Np.:

$$U2(101) = 010 + 001 = 011$$

$$U2(0) = 0$$

$$U2(11.01101) = 00.10010 + 00.00001 = 00.10011$$

# **ZAPIS LICZB DWÓJKOWYCH ZE ZNAKIEM**

**W systemie dziesiętnym liczby ujemne mają znak minus ( – )  
a dodatnie plus ( + ).**

**W dwójkowym systemie liczbowym znaki te mogą być  
wprowadzone tylko za pomocą odrębnego bitu znaku,  
którego wartość równa 1 oznacza znak „ – ” ,  
a wartość 0 odpowiada znakowi „+”.**

**Zatem istnieją trzy sposoby kodowania liczb dwójkowych  
ze znakiem:**

- znak-moduł (ZM),**
- znak-uzupełnienie do 1 (ZU1),**
- znak-uzupełnienie do 2 (ZU2).**

**ZM**     $+12_{10} \rightarrow 0.1100_2$

$-12_{10} \rightarrow 1.1100_2$

**ZU1**     $+12_{10} \rightarrow 0.1100_2$     *– jak w ZM*

$-12_{10} \rightarrow 1.0011_2$

**ZU2**     $+12_{10} \rightarrow 0.1100_2$     *– jak w ZM*

$-12_{10} \rightarrow 1.0100_2$

# ODEJMOWANIE

**W technice cyfrowej odejmowanie liczb dwójkowych wykonuje się poprzez dodawanie uzupełnionego odjemnika:**

$$P - Q = P + (-Q)$$

**To pozwala użyć zwykle sumatory.**

**Najpierw odjemnik przedstawia się w jednym z kodów uzupełnieniowych a następnie wykonuje się dodawanie.**

**Czasami cyfrowe układy odejmujące nazywane są subtraktorami.**

# ODEJMOWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH BEZ ZNAKU

$$\begin{array}{r} 54 \\ - 30 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$U_9(30) = 69$$

$$\begin{array}{r} 54 \quad \text{ND} \\ + 69 \quad \text{U}_9 \\ \hline 123 \\ + 1 \\ \hline 24 \quad \text{ND} \\ + 24 \end{array}$$

*dwa sumowania*

$$U_{10}(30) = 70$$

$$\begin{array}{r} 54 \quad \text{ND} \\ + 70 \quad \text{U}_{10} \\ \hline 124 \\ \cancel{+ 1} \\ \hline 24 \quad \text{ND} \\ + 24 \end{array}$$

*jedno sumowanie!*

# ODEJMOWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH BEZ ZNAKU

$$\begin{array}{r} 30 \\ - 54 \\ \hline -24 \end{array}$$

$$U9(54) = 45$$

$$\begin{array}{r} 30 \quad ND \\ + 45 \quad U9 \\ \hline 075 \\ \downarrow + 0 \\ 75 \quad U9 \\ \rightarrow -24 \end{array}$$

$$U10(54) = 46$$

$$\begin{array}{r} 30 \quad ND \\ + 46 \quad U10 \\ \hline 076 \quad U10 \\ \downarrow -24 \end{array}$$

# ODEJMOWANIE LICZB DWÓJKOWYCH BEZ ZNAKU – *U1*

**U1**

$$\text{NB}(54) = 110110$$

$$\text{U1}(54) = 001001$$

$$\text{NB}(30) = 011110$$

$$\text{U1}(30) = 100001$$

$$54 - 30 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 110110 \quad \text{NB} \\
 + 100001 \quad \text{U1} \\
 \hline
 1 \leftarrow 010111 \\
 \quad \quad \quad \rightarrow +1 \\
 \hline
 + 011000 \quad \text{NB} \\
 \hline
 \rightarrow +24
 \end{array}$$

$$30 - 54 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 011110 \quad \text{NB} \\
 + 001001 \quad \text{U1} \\
 \hline
 0 \leftarrow 100111 \\
 \quad \quad \quad \rightarrow +0 \\
 \hline
 - 100111 \quad \text{U1} \\
 \hline
 \rightarrow -24
 \end{array}$$

# ODEJMOWANIE LICZB DWÓJKOWYCH BEZ ZNAKU – *U2*

**U2**

$$\text{NB}(54) = 110110$$

$$\text{U1}(54) = 001001$$

$$\text{U2}(54) = 001010$$

$$\text{NB}(30) = 011110$$

$$\text{U1}(30) = 100001$$

$$\text{U2}(30) = 100010$$

$$54 - 30 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 110110 \quad \text{NB} \\
 + 100010 \quad \text{U2} \\
 \hline
 1 \leftarrow 011000 \\
 \rightarrow + 011000 \quad \text{NB} \\
 \rightarrow + 24
 \end{array}$$

$$30 - 54 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 011110 \quad \text{NB} \\
 + 001010 \quad \text{U2} \\
 \hline
 0 \leftarrow 101000 \\
 \rightarrow - 101000 \quad \text{U2} \\
 \rightarrow - 24
 \end{array}$$



# ODEJMOWANIE LICZB DWÓJKOWYCH ZE ZNAKIEM – *U1*

$$\text{NB}(37) = 100101$$

$$\text{U1}(37) = 011010$$

**ZU1**       $\text{ZU1}(-37) = 1.011010$

$$\text{NB}(12) = 001100$$

$$\text{U1}(12) = 110011$$

$$\text{ZU1}(-12) = 1.110011$$

$$12 - 37 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 0.001100 \\
 + 1.011010 \\
 \hline
 0 \leftarrow 1.100110 \\
 \quad \quad \quad \rightarrow +0 \\
 \hline
 1.100110 \quad \text{ZU1} \\
 \quad \quad \quad \searrow -25
 \end{array}$$

$$37 - 12 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 0.100101 \\
 + 1.110011 \\
 \hline
 1 \leftarrow 0.011000 \\
 \quad \quad \quad \rightarrow +1 \\
 \hline
 0.011001 \quad \text{ZM} \\
 \quad \quad \quad \searrow +25
 \end{array}$$

# ODEJMOWANIE LICZB DWÓJKOWYCH ZE ZNAKIEM – *U2*

$$\text{NB}(37) = 100101$$

$$\text{U2}(37) = 011011$$

**ZU2**     $\text{ZU2}(-37) = 1.011011$

$$\text{NB}(12) = 001100$$

$$\text{U2}(12) = 110100$$

$\text{ZU2}(-12) = 1.110100$

$$12 - 37 = \dots$$

$$\begin{array}{r} 0.001100 \\ + 1.011011 \\ \hline 1.100111 \end{array} \quad \text{ZU2}$$

-25

$$37 - 12 = \dots$$

$$\begin{array}{r} \phantom{0.} \overline{1.110100} \\ + 0.100101 \\ \hline \times 0.011001 \end{array} \quad \text{ZM}$$

+25

## PEWIEN PROBLEM SUMOWANIA...

***NADMIAR – może wystąpić, gdy sumowane liczby są jednocześnie dodatnie lub ujemne.***

$$\begin{array}{r} +69 \\ +103 \\ \hline +172 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.1000101 \\ + 0.1100111 \\ \hline 1.0101100 \end{array}$$

$c_z = 0$   $c_m = 1$

„- 84”  
w kodzie ZU2 !

***Stąd test nadmiaru:***

$$c_z \oplus c_m = 1$$

***Wówczas wiadomo,  
że błędny wynik!***

## PEWIEN PROBLEM SUMOWANIA...

*Gdy test nadmiaru jest równy 1 to należy zwiększyć długość dodawanych liczb dwójkowych o jeden bit!*

$$\begin{array}{r} +69 \\ +103 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.01000101 \\ + 0.01100111 \\ \hline 0.10101100 \end{array} \quad \text{„+ 172” w ZU2 !}$$

$c_z = 0$   $c_m = 0$

# ***UKŁADY ARYTMETYCZNE***



- komparatory do porównywania dwóch lub więcej słów dwójkowych (liczb),**
- sumatory (np. 7483),**
- bloki arytmetyczno-logiczne (np. 74181),**
- bloki mnożące.**

# Komparatory

Wynikiem może być sygnał wyjściowy równy 1 gdy porównywane liczby są równe, różne, jedna mniejsza od drugiej lub jedna większa od pozostałej.

Najprostszy komparator jednobitowy to bramka XNOR.  
Wyjście ma stan 1 dla równych stanów na obu wejściach.

  Komparator dwóch słów wielobitowych  $P$  i  $Q$  porównuje  $i$ -te bity:



# Sumatory

Układy dodające liczby dwójkowe. Struktura zależy od rodzaju kodu, w którym są zapisane dodawane liczby – zazwyczaj w kodzie NB (sumator dwójkowy) oraz BCD (sumator dziesiętny).


## Sumator liczb dwójkowych bez znaku w kodzie NB

Najprostszy układ zwany *półsumatorem* operuje na dwóch liczbach jednobitowych  $p$  i  $q$  generując bit sumy  $s$  i przeniesienia  $c$ :

$p$	$q$	$s$	$c$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$s = p \oplus q$$

$$c = pq$$

 


## Sumator liczb dwójkowych bez znaku w kodzie NB

Aby realizować sumowanie liczb wielobitowych układ sumatora musi mieć dodatkowe wejście przeniesienia z pozycji poprzedzającej.

Dla  $i$ -tej pozycji taki układ nazywany jest *sumatorem jednobitowym*.

$p$	$q$	$c$	$s$	$c_+$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

 




## Sumator jednobitowy (tzw. pełny)

$$s = p \oplus q \oplus c$$

$$c_+ = pq + c(p \oplus q)$$


$$c_+ = pq + c(p + q)$$

 

# Sumator jednobitowy z dwóch półsumatorów


$$s = (p \oplus q) \oplus c$$

$$c_+ = pq + c(p \oplus q)$$

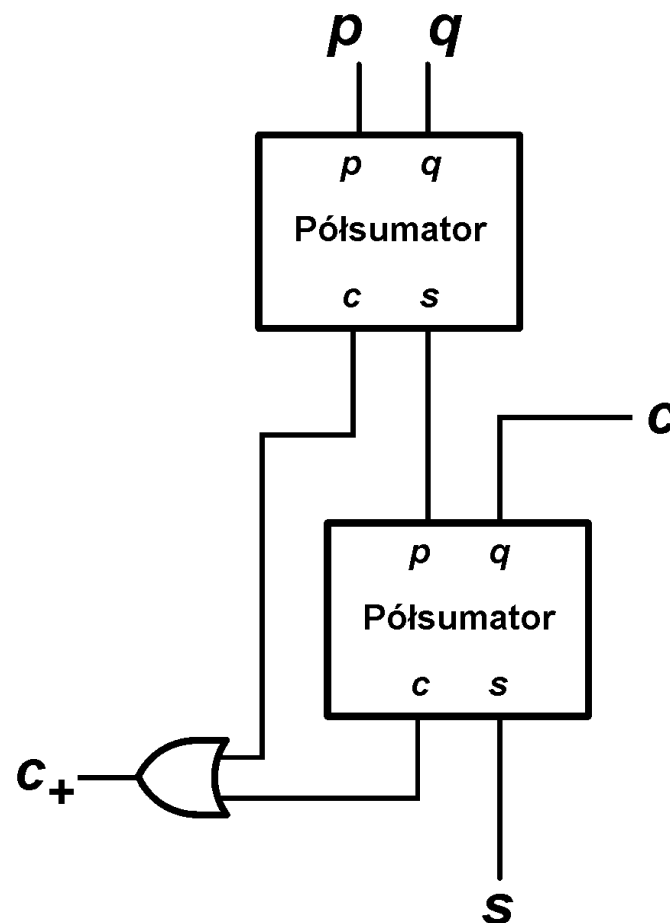
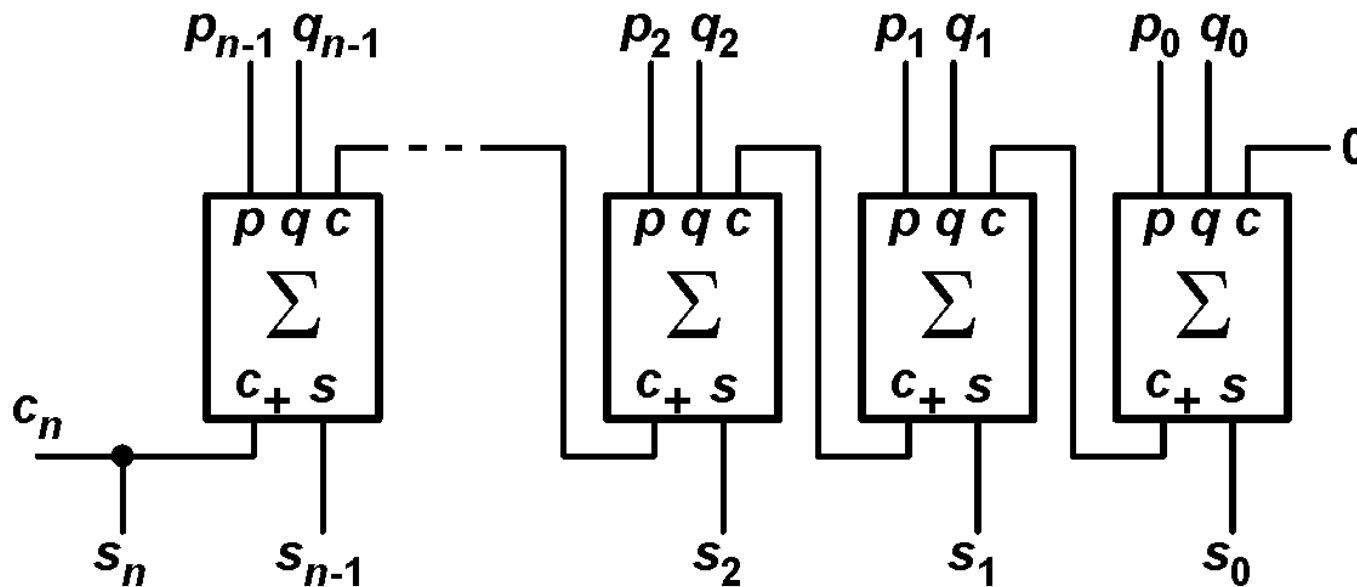
# Sumator $n$ -bitowy


Otrzymywany przez połączenie sumatorów jednobitowych:




*Dla dwóch liczb  $n$ -bitowych wynik ma  $n+1$  bitów.*

*Wada: długi czas otrzymywania wyniku z powodu propagacji przeniesień*
 
## Sumator 4-bitowy – symbol graficzny (7483)


 
## Sumator/subtraktor 4-bitowy w kodzie U2



**K = 0 – sumator**

**K = 1 – subtraktor**

## Sumator w kodzie BCD

$$\begin{array}{r} 23 \\ + 47 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0011 \\ + 0100 \ 0111 \\ \hline 0110 \ 1010 \end{array}$$

$6_{10} \quad 10_{10}$

?

Aby wynik był prawidłowy, należy wykonać korektę każdej tetrady wyniku jeśli pojawiło się przeniesienie jedynkowe z najwyższej pozycji danej tetrady, lub gdy tetradą reprezentuje liczbę większą od 9.

Korekta polega na odjęciu od każdej tetrady  $10_{10}$ ,  
czyli dodaniu  $U2(1010_2) = 0110_2$

## Sumator w kodzie BCD

$$\begin{array}{r} 23 \\ + 47 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0011 \\ + 0100 \ 0111 \\ \hline 0110 \ 1010 \\ \phantom{0110} + 0110 \\ \hline 0111 \ 0000 \\ \phantom{0111} \uparrow \\ \phantom{0111} 1 \\ 7_{10} \quad 0_{10} \end{array}$$

← *korekcja,  
ponieważ  
wynik „>9”*

## Sumator w kodzie BCD

$$\begin{array}{r} 68 \\ + 39 \\ \hline 107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0110 \ 1000 \\ + 0011 \ 1001 \\ \hline 1010 \ 0001 \end{array}$$

↑  
1

*korekcja, →  
ponieważ  
wynik „>9”*

$$\begin{array}{r} +0110 \quad +0110 \\ 1 \ 0000 \quad 0111 \\ \hline \end{array}$$


↑

*← korekcja,  
ponieważ  
przeniesienie*

$$1_{10} \quad 0_{10} \quad 7_{10}$$




# Sumator w kodzie BCD

 

# ALU (74181)

Jednostka  
arytmetyczno-logiczna

 

SELECTION					ACTIVE-HIGH DATA		
					M = H	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0	LOGIC FUNCTIONS	$\overline{C}_n = H$ (no carry)	$\overline{C}_n = L$ (with carry)	
L	L	L	L	$F = \overline{A}$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$	
L	L	L	H	$F = \overline{A + B}$	$F = A + B$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$	
L	L	H	L	$F = \overline{AB}$	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$	
L	L	H	H	$F = 0$	$F = \text{MINUS } 1 \text{ (2's COMPL)}$	$F = \text{ZERO}$	
L	H	L	L	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } \overline{AB} \text{ PLUS } 1$	
L	H	L	H	$F = \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{AB}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{AB} \text{ PLUS } 1$	
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$	
L	H	H	H	$F = \overline{AB}$	$F = \overline{AB} \text{ MINUS } 1$	$F = \overline{AB}$	
H	L	L	L	$F = \overline{A + B}$	$F = A \text{ PLUS } AB$	$F = A \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$	
H	L	L	H	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$	
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$	
H	L	H	H	$F = AB$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$	
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$	
H	H	L	H	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$	
H	H	H	L	$F = A + B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$	
H	H	H	H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$	

# UKŁADY MNOŻĄCE

- Przesuwanie w lewo (każde przesunięcie o 1 bit to mnożenie przez 2)

0000 0110	6
0000 1100	12
0001 1000	24
0011 0000	48
0110 0000	96

– Sumowanie wielopoziomowe (matrycowe)

			$a_2$	$a_1$	$a_0$
			$b_2$	$b_1$	$b_0$
			$a_2b_0$	$a_1b_0$	$a_0b_0$
		$a_2b_1$	$a_1b_1$	$a_0b_1$	
	$a_2b_2$	$a_1b_2$	$a_0b_2$		
	$\Sigma$	$\Sigma$	$\Sigma$	$\Sigma$	$\Sigma$

– Sumowanie iteracyjne (akumulacyjne)

