

VHDL dla układów programowalnych

**Zamiast „tworzyć” schemat układu cyfrowego,
jego działanie można opisać przy użyciu tzw.
języków opisu sprzętu HDL
(*Hardware Description Language*)**

Stanowi to „wsad” dla *syntezy komputerowej*...

**Język VHDL może być stosowany do projektowania
układów cyfrowych realizowanych w programowalnych
układach scalonych typu CPLD i FPGA...**

Literatura nieobowiązkowa...

www.link.springer.com



Brock J. LaMeres

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL



Brock J. LaMeres

Quick Start Guide to VHDL



Giuliano Donzellini, Luca Oneto, Domenico Ponta, Davide Anguita

Introduction to Digital Systems Design



Eduardo Augusto Bezerra, Djones Vinicius Lettnin

Synthesizable VHDL Design for FPGAs




Aiken Pang, Peter Membrey

Beginning FPGA: Programming Metal

VHDL – plik tekstowy z rozszerzeniem .vhd !!!

***.vhd**

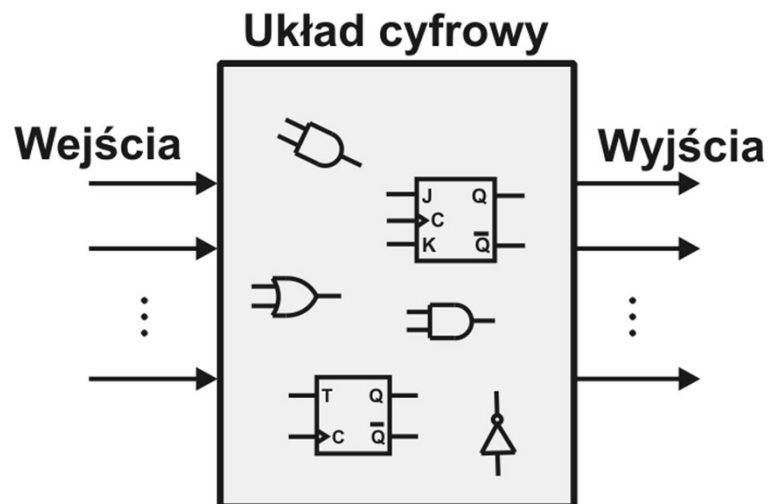

UklCyfr.vhd

```
entity UklCyfr is  
  port (  
    WEJŚCIA I WYJŚCIA  
  );
```

```
end UklCyfr;
```

```
architecture Beh of UklCyfr is  
  begin
```

SPOSÓB DZIAŁANIA

```
end Beh;
```

VHDL – rodzaje portów, wynikają z budowy bloków I/O układów programowalnych

Porty wejściowe

in


Porty wyjściowe

out

buffer

Porty wej-wyj

inout

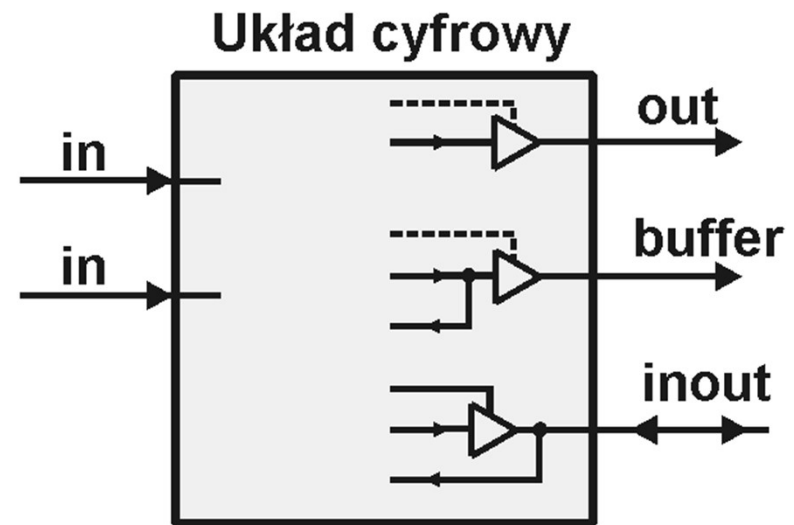


VHDL – typ 1-bitowych sygnałów cyfrowych

std_logic

Oznacza, że pojedynczy sygnał cyfrowy może przyjąć jedną z wartości: 'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '_'
 
```
port ( a : in std_logic;  
       b, c : in std_logic;  
       y : out std_logic );
```



VHDL – typ wielobitowych sygnałów cyfrowych (np. magistrala)

std_logic_vector(... downto ...)
std_logic_vector(... to ...)

Oznacza, że sygnał cyfrowy jest wielobitowy oraz każdy jego bit może przyjąć jedną z wartości: 'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '–'

```
port (  a :    in  std_logic_vector( 7 downto 0 );  
        b, c : in  std_logic_vector( 0 to 1 );  
        y :    out std_logic_vector( 31 downto 27 ) );
```

odwołanie do pojedynczego bitu: y(31)

odwołanie do kilku bitów: a(7 downto 5)

UWAGA!

Stosowanie typów std_logic i std_logic_vector wymaga zadeklarowania użycia biblioteki zawierającej definicję tego typu.

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity UkICyfr is  
port ( ...  
      );  
end UkICyfr;  
  
architecture Beh of UkICyfr is  
begin  
    ...  
end Beh;
```

VHDL – sygnały wewnątrz architektury

signal

Umożliwia opisanie połączenia pomiędzy dowolnymi cyfrowymi elementami wewnątrz części architecture kodu VHDL.

architecture Beh of UklCyfr is

signal x : std_logic;


signal z : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

x <= ... ;

z <= ... ;

end Beh;

 

VHDL – operatory

Operacje logiczne dokonywane są na pojedynczych bitach:

not and or nand nor xor

Można stosować nawiasy do ustalenia kolejności działań:

y <= a xor not (b and c);

VHDL – operatory

Operacje arytmetyczne dokonywane są na typach wektorowych:

+ – / * mod rem



Operacje relacji – wynik działania jest typu boolean

= /= < <= > >=

Działanie układu cyfrowego opisuje się w części architecture za pomocą instrukcji:

- ***WSPÓŁBIEŻNYCH*** (przypisania do sygnału, process, wywołanie procedury, port map, generate, block, ...)
- ***SEKWENCYJNYCH*** (przypisania do sygnału w obrębie procesu, przypisanie do zmiennej, pętla loop, ...)

  VHDL – współbieżne przypisanie do sygnału



$$y = f(a,b,c) = \bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + abc$$


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity UklCyfr is  
    port ( a, b, c : in std_logic;  y : out std_logic );  
end UklCyfr;
```

```
architecture Beh1 of UklCyfr is  
begin
```

```
    y <= (not b and not c) or (not a and not b) or (a and b and c);  
end Beh1;
```

 VHDL – współbieżne przypisanie warunkowe when-else



Tablica prawdy

abc	y
000	1
001	1
010	0
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```


```
entity UkICyfr is  
  port ( abc : in std_logic_vector(2 downto 0);  
        y : out std_logic );  
end UkICyfr;
```

```
architecture Beh2 of UkICyfr is  
begin
```

```
  y <= '1' when abc = "000" else  
       '1' when abc = "001" else  
       '0' when abc = "010" else  
       '0' when abc = "011" else  
       '1' when abc = "100" else  
       '0' when abc = "101" else  
       '0' when abc = "110" else  
       '1';
```

```
end Beh2;
```

 VHDL – współbieżne przypisanie selektywne with-select



Tablica prawdy

abc	y
000	1
001	1
010	0
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity UklCyfr is  
    port ( abc : in std_logic_vector(2 downto 0);  
          y : out std_logic );  
end UklCyfr;
```

```
architecture Beh3 of UklCyfr is  
begin
```

```
    with abc select  
        y <= '1' when "000",  
            '1' when "001",  
            '0' when "010",  
            '0' when "011",  
            '1' when "100",  
            '0' when "101",  
            '0' when "110",  
            '1' when others;
```

```
end Beh3;
```

VHDL – współbieżna instrukcja process, zawiera instrukcje interpretowane jako sekwencyjne działanie układu cyfrowego

```
process( ... )  
...  
  
begin  
...  
  
end process;
```

- w nawiasie lista wrażliwości**
- deklaracje typów, stałych i zmiennych**
- wewnątrz procesu instrukcje wykonywane (interpretowane!) są sekwencyjnie !!!**

lista wrażliwości – zawiera nazwy sygnałów, zmiana stanu dowolnego sygnału powoduje „rozpoczęcie wykonywania” procesu:

```
process( a, clk, q(3) )
```

VHDL – współbieżne instrukcja process

**architecture Beh of UklCyfr is
begin**

**asd: process(...)
 begin
 ...
 end process;**

**wpis: process(...)
 begin
 ...
 end process;**

**odczyt: process(...)
 begin
 ...
 end process;**

end Beh;

**Dla opisu sekwencyjnego
działania układu lub jego części...**


**Pomiędzy sobą procesy są
współbieżne**

**Wewnątrz procesów instrukcje
„wykonywane” są po kolei**

**Przekazywanie „wyników”
pomiędzy procesami za pomocą
signal, po wykonaniu się procesu**

Procesy mogą mieć etykiety

 VHDL – sekwencyjna instrukcja przypisania do sygnału



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity UkICyfr is  
    port ( a, b, c : in std_logic;  
           y0, y1 : out std_logic );  
end UkICyfr;  
  
architecture Beh4 of UkICyfr is  
begin  
  
    process( a, b, c )  
    begin  
        y0 <= not b;  
        y1 <= a nor c;  
    end process;  
  
end Beh4;
```

VHDL – sekwencyjna instrukcja przypisania warunkowego if

...

```
process( abc )  
begin
```

```
    if    abc = "000" then y <= '1' ;  
    elsif abc = "001" then y <= '1' ;  
    elsif abc = "010" then y <= '0' ;  
    elsif abc = "011" then y <= '0' ;  
    elsif abc = "100" then y <= '1' ;  
    elsif abc = "101" then y <= '0' ;  
    elsif abc = "110" then y <= '0' ;  
    else y <= '1' ;  
    end if ;
```

```
end process;
```

...

abc	y
000	1
001	1
010	0
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

VHDL – sekwencyjna instrukcja przypisania selektywnego case

...

```
process( abc )  
begin
```

```
    case abc is  
        when "000" => y <= '1';  
        when "001" => y <= '1';  
        when "010" => y <= '0';  
        when "011" => y <= '0';  
        when "100" => y <= '1';  
        when "101" => y <= '0';  
        when "110" => y <= '0';  
        when others => y <= '1';  
    end case;
```

```
end process;
```

...

abc	y
000	1
001	1
010	0
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

BLOKI KOMBINACYJNE

Multiplekser

Demultiplekser

Konwerter kodu

Sumator


Komparator

VHDL – multiplekser

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity MUX is
  port (  A, B, C, D : in std_logic;
         SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);
         Y : out std_logic  );
end MUX;

 architecture Bech of MUX is
begin
  Y <= A when SEL = "00" else
      B when SEL = "01" else
      C when SEL = "10" else
      D;
end Bech;
```



VHDL – demultiplekser


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity MUX is
  port (  X : in std_logic;
         SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);
         A, B, C, D : out std_logic  );
end MUX;

architecture Bech of MUX is
begin

  A <= X when SEL = "00" else '0';
  B <= X when SEL = "01" else '0';
  C <= X when SEL = "10" else '0';
  D <= X when SEL = "11" else '0';

end Bech;
```

 


VHDL – konwerter kodu (binarnego na 1 z N)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity KONW is
  port (  A : in  std_logic_vector (2 downto 0);
         Y : out std_logic_vector (7 downto 0) );
end KONW;

architecture Bech of KONW is
begin
  process( A )
  begin
    case A is
      when "000" => Y <= "00000001";
      when "001" => Y <= "00000010";
      when "010" => Y <= "00000100";
      when "011" => Y <= "00001000";
      when "100" => Y <= "00010000";
      when "101" => Y <= "00100000";
      when "110" => Y <= "01000000";
      when others => Y <= "10000000";
    end case;
  end process;
end Bech;
```

 

VHDL – sumator (dwóch liczb czterobitowych)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;    -- funkcje arytmetyczne dla typu std_logic_vector  
  
entity SUM is  
    port (    A, B : in std_logic_vector(3 downto 0);  
           Y : out std_logic_vector(4 downto 0)    );  
end SUM;  
  
architecture Bech of SUM1 is  
begin  
    Y <= ('0'&A) + ('0'&B);  
end Bech;
```

**& – konkatencja, czyli składanie pojedynczych bitów,
wektorów lub sygnałów**

VHDL – komparacja (dwóch liczb czterobitowych A i B)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity KOMP is
```

```
  port( A, B : in std_logic_vector(3 downto 0); Y : out std_logic_vector(2 downto 0) );  
end KOMP;
```


```
architecture Bech of KOMP is  
begin
```

```
  Y(0) <= '1' when A = B else '0';
```

```
  Y(1) <= '1' when A > B else '0';
```

```
  Y(2) <= '1' when A < B else '0';
```

```
end Bech;
```

 

ELEMENTY PAMIĘCIOWE

Czyli przerzutniki i zatrzaski...

VHDL – synchroniczny przerzutnik D

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity D_FF is  
  port ( D, C : in std_logic;  
         Q : out std_logic );  
end D_FF;
```

```
architecture Bech of D_FF is  
begin
```

```
  process( C )  
  begin
```


```
    if rising_edge(C) then
```

```
      Q <= D ;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end Bech;
```

 

```
-- detekcja zbocza narastającego
```


```
-- „nie ma” e/se !!!
```

zbocze opadające: falling_edge

VHDL – synchroniczny przerzutnik D z kasowaniem asynchronicznym

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity D_FF is  
    port ( D, C, R : in std_logic;  
          Q : out std_logic );  
end D_FF;
```

 
```
architecture Bech of D_FF is  
begin  
    process( C, R )  
    begin  
        if R = '0' then  
            Q <= '0';  
        elsif rising_edge(C) then  
            Q <= D;  
        end if;  
    end process;  
end Bech;
```



wszystkie przypisania *ASYNCHRONICZNE*

wszystkie przypisania *SYNCHRONICZNE*

VHDL – pewien układ synchroniczny...

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity US is
    port ( A,B,C,CLK : in std_logic;
          F : out std_logic );
end US;

architecture Bech of US is
begin


    process( CLK )
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            F <= ( A and B ) xor C;
        end if;
    end process;

end Bech;
```

REJESTRY

**Czyli układy zbudowane z przerzutników połączonych
równolegle lub szeregowo...**

VHDL – rejestr równoległy

 

-- REJESTR 8-BITOWY

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

entity REG is

```
    port (   D : in std_logic_vector(7 downto 0);  
            CK : in std_logic;  
            Q : out std_logic_vector(7 downto 0) );
```

end REG;

architecture Bech of REG is

begin

```
    process( CK )
```

```
    begin
```

```
        if rising_edge(CK) then Q <= D; end if;
```

```
    end process;
```


end Bech;

VHDL – rejestr przesuwający (szeregowo-równoległy)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity SH_REG is
  port (  D : in std_logic;
         CK : in std_logic;
         Q : inout std_logic_vector(7 downto 0) );
end SH_REG;
```
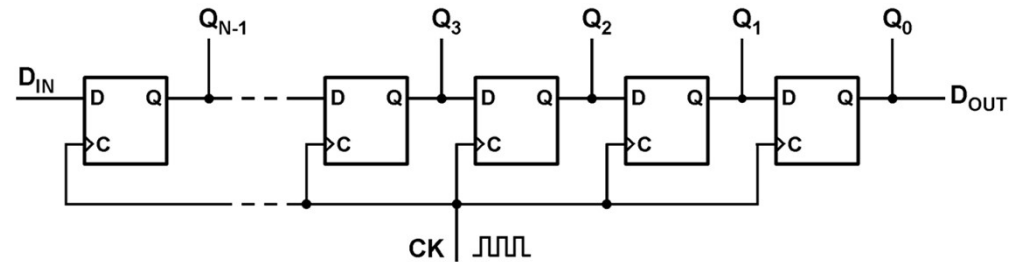
```
architecture Bech of SH_REG is
begin
  process( CK )
  begin
    if rising_edge(CK) then
      Q <= D&Q(7 downto 1);  -- przesuw w prawo
    end if;
  end process;
end Bech;
```



```
Q(7) <= D;
Q(6) <= Q(7);
Q(5) <= Q(6);
Q(4) <= Q(5);
Q(3) <= Q(4);
Q(2) <= Q(3);
Q(1) <= Q(2);
Q(0) <= Q(1);
```

```
Q <= Q(6 downto 0)&D;  -- przesuw w lewo
```


LICZNIKI

Czyli układy, których stan sygnału wyjściowego odpowiada liczbie wystąpień impulsów na wejściu (zazwyczaj zegarowym)...

VHDL – synchroniczny licznik binarny *modulo 16* , zliczający w górę

```
-- przerzutnik D --
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity D_FF is
  port (   D : in std_logic;
          C : in std_logic;
          Q : out std_logic );
end D_FF;

architecture Bech of D_FF is
begin
  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end Bech;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CNT_mod16 is
  port (   C : in std_logic;
          Q : inout std_logic_vector( 3 downto 0 ) );
end CNT_mod16 ;

architecture Bech of CNT_mod16 is
begin
  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      Q <= Q + 1;           -- DODAWANIE !!!
    end if;
  end process;
end Bech;
```

Licznik binarny „powstaje z przerzutnika D”

VHDL – synchroniczny licznik binarny modulo 16, zliczający w dół

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CNT_mod16 is
  port (  C : in std_logic;
         Q : inout std_logic_vector( 3 downto 0 ) );
end CNT_mod16 ;

architecture Bech of CNT_mod16 is
begin

  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      Q <= Q - 1;          -- ODEJMOWANIE !!!
    end if;
  end process;

end Bech;
```

VHDL – synchroniczny licznik binarny modulo 16, zliczający w górę, z kasowaniem asynchronicznym

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity CNT_mod16 is  
  port (  R, C : in std_logic;  
         Q : inout std_logic_vector( 3 downto 0 ) );  
end CNT_mod16 ;
```

```
architecture Bech of CNT_mod16 is  
begin
```

```
  process( C, R )  
  begin  
    if R = '0' then Q <= "0000";      -- KASOWANIE ASYNCHRONICZNE  
    elsif rising_edge(C) then Q <= Q + 1;  
    end if;  
  end process;
```

```
end Bech;
```

<p>Zamiast Q <= "0000"; można Q <= (others => '0');</p>
--

VHDL – synchroniczny licznik binarny modulo 16, dwukierunkowy

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CNT_mod16 is
  port (  DIR, C : in std_logic;
         Q : inout std_logic_vector( 3 downto 0 ) );
end CNT_mod16 ;

architecture Bech of CNT_mod16 is
begin
  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      if DIR = '0' then
        Q <= Q + 1;      -- DODAWANIE
      else
        Q <= Q - 1;      -- ODEJMOWANIE
      end if;
    end if;
  end process;
end Bech;
```

VHDL – synchroniczny licznik *modulo 10*, zliczający w górę

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CNT_mod10 is
  port (  C : in std_logic;
         Q : inout std_logic_vector( 3 downto 0 ) );
end CNT_mod10 ;

architecture Bech of CNT_mod10 is
begin
  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      if Q < 9 then
        Q <= Q + 1;          -- dodawanie dopóki Q mniejsze od 9
      else
        Q <= "0000";        -- zerowanie jeśli Q równe 9
      end if;
    end if;
  end process;
end Bech;
```

VHDL – synchroniczny licznik modulo 10, zliczający w dół (wstecz)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CNT_mod10 is
  port (  C : in std_logic;
         Q : inout std_logic_vector(3 downto 0) );
end CNT_mod10 ;


architecture Bech of CNT_mod10 is
begin
  process( C )
  begin
    if rising_edge(C) then
      if Q > 0 then
        Q <= Q - 1;          -- odejmowanie dopóki Q większe od 0
      else
        Q <= "1001";        -- ustawianie 9 jeśli Q równe 0
      end if;
    end if;
  end process;
end Bech;
```

DZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

Czyli układy, których sygnał wyjściowy ma kilkukrotnie mniejszą częstotliwość niż sygnał wejściowy (zazwyczaj zegarowy)...

Najprostszym dzielnikiem jest układ licznika binarnego, którego cykl liczenia jest równy wielokrotności liczby 2 ($Q \leq Q+1$;).

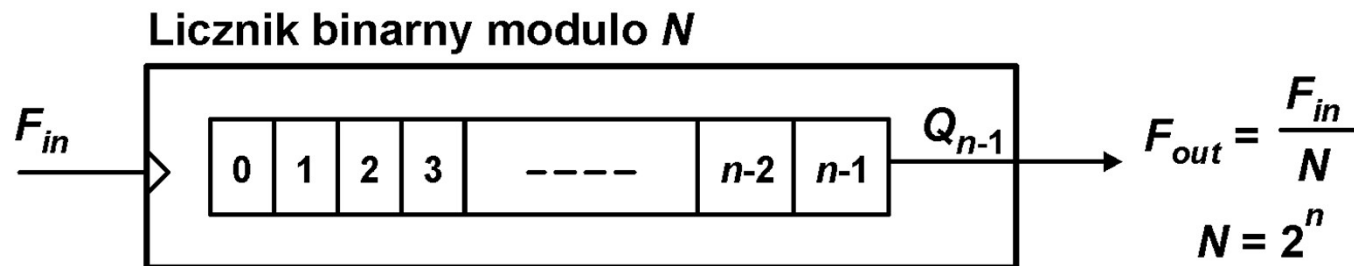Wówczas wyjściem jest najbardziej znaczący bit (MSB)
a współczynnik wypełnienia jest zawsze równy $\frac{1}{2}$.



Dla podziału będącego liczbą całkowitą (a nie binarną),
można stosować licznik ze skróconym cyklem liczenia.

Należy ograniczyć liczbę stanów do wartości podziału N , czyli

```
if Q < N-1 then
    Q <= Q + 1;    -- dodawanie dopóki Q mniejsze od podziału
else
    Q <= (others => '0');
end if;
```

Wyjściem jest najbardziej znaczący bit (MSB) ale współczynnik
wypełnienia nie jest równy $\frac{1}{2}$.

